

《计算机组成原理实验》

(预备实验)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华


2023年2月27日

预备实验 Logisim的使用


参考设计文件：Logisim的使用.circ（请从FTP下载）

Logisim简介

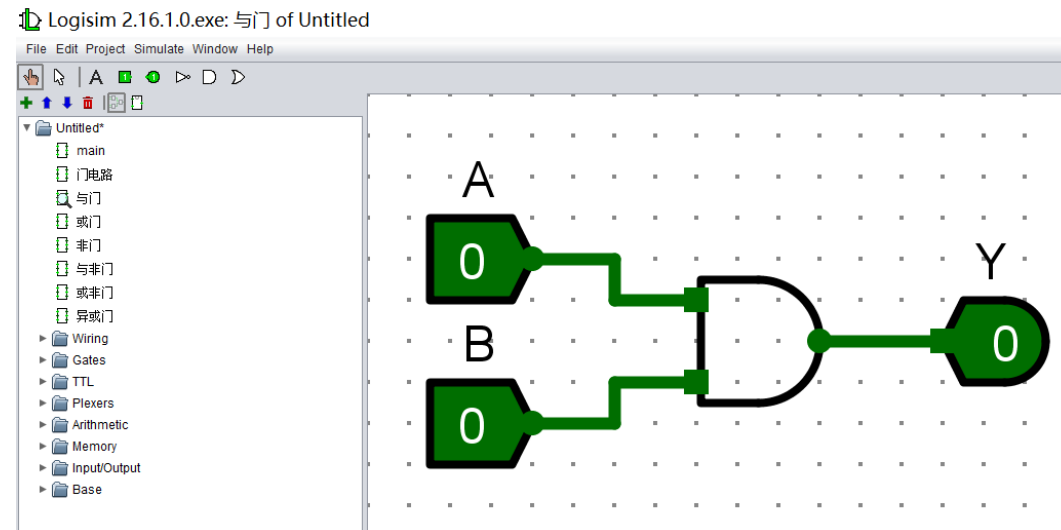
- **Logisim**是一种用于设计和模拟**数字逻辑电路**的教育工具。凭借其简单的工具栏界面和构建它们时的电路仿真，它非常简单，有助于学习与逻辑电路相关的最基本概念。由于能够从较小的子电路构建更大的电路，并通过鼠标拖动来绘制电线束，因此可以使用Logisim来设计和仿真用于相关课程的教学目的。




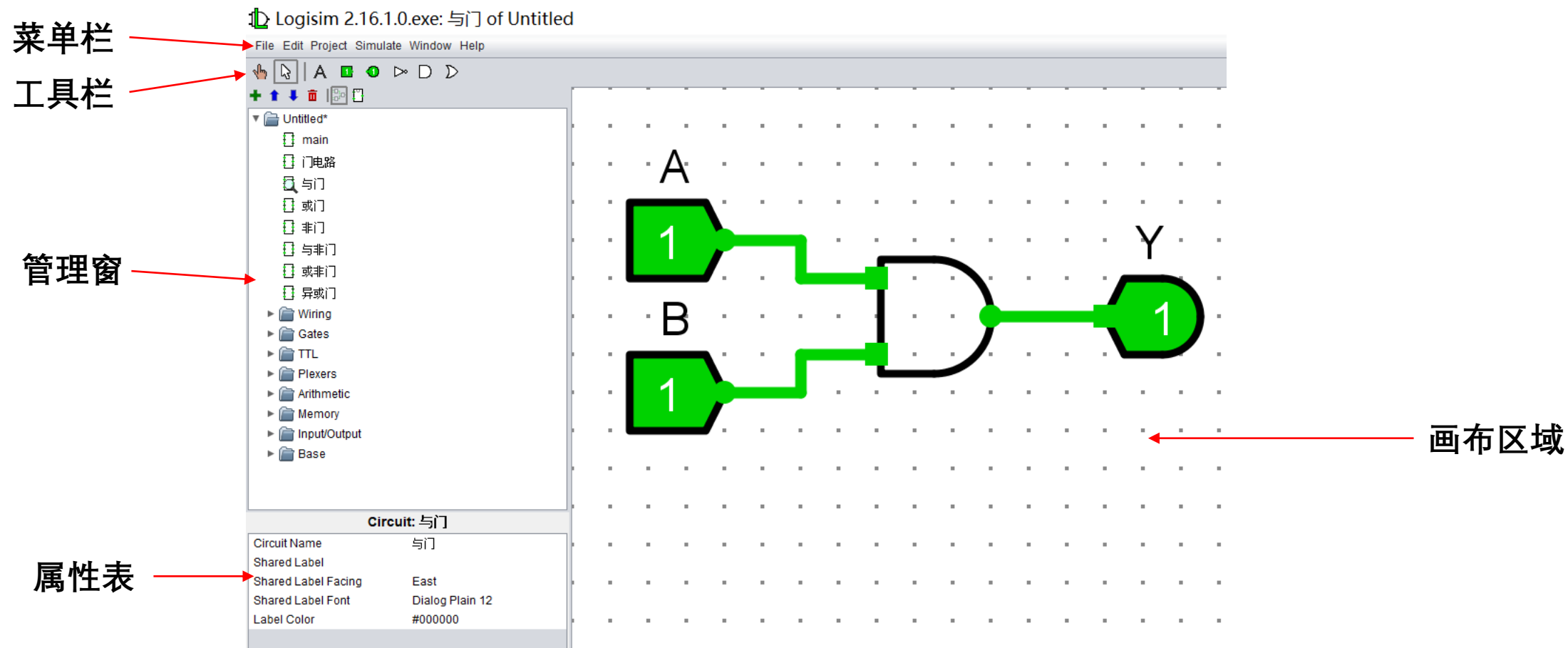
- 从FTP下载“**logisim-hust-20200118.exe**”，点击直接运行。



(一) 线路 (Wiring)

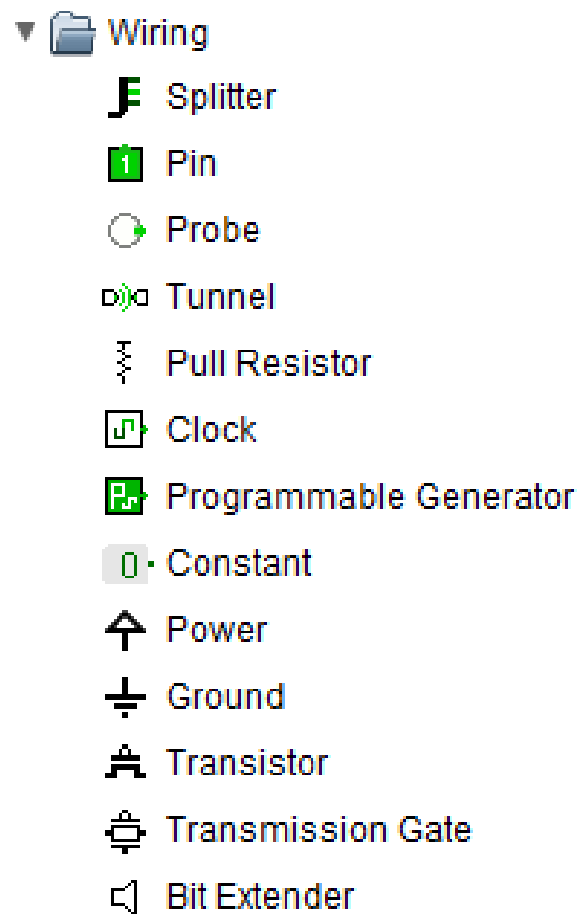

分线器 (Splitter) ——用于输出

 
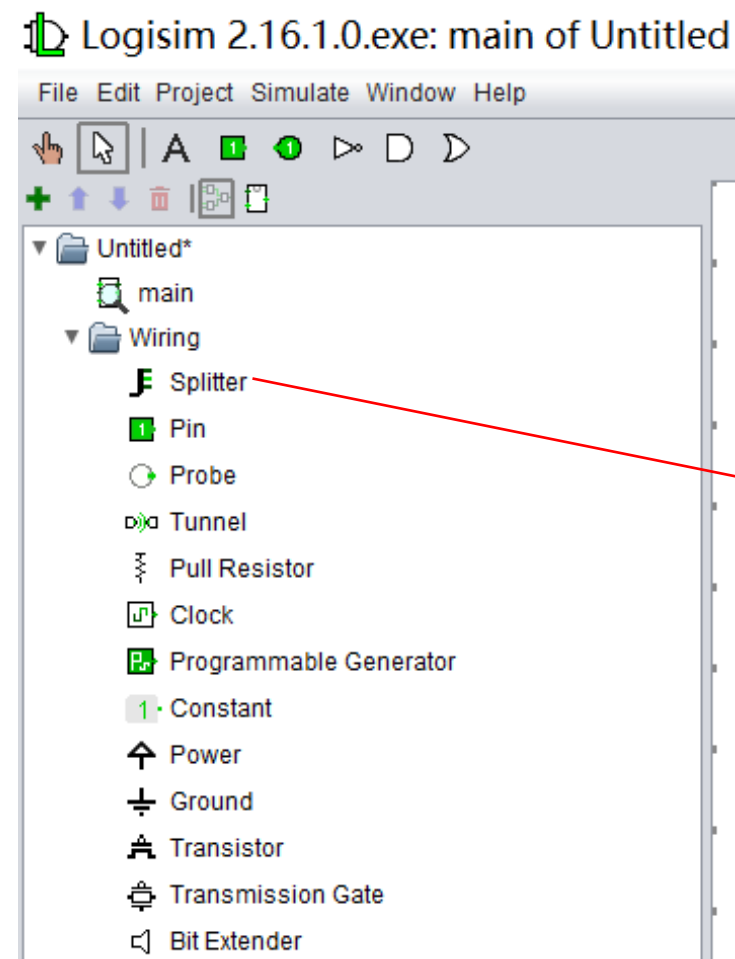


一变多

Splitter的属性 (可以改变)

Selection: Splitter	
Facing	East
Fan Out	4
Bit Width In	4
Appearance	Left-handed
Bit 0	0 (Top)
Bit 1	1
Bit 2	2
Bit 3	3 (Bottom)



分线器 (Splitter) ——用于输入

 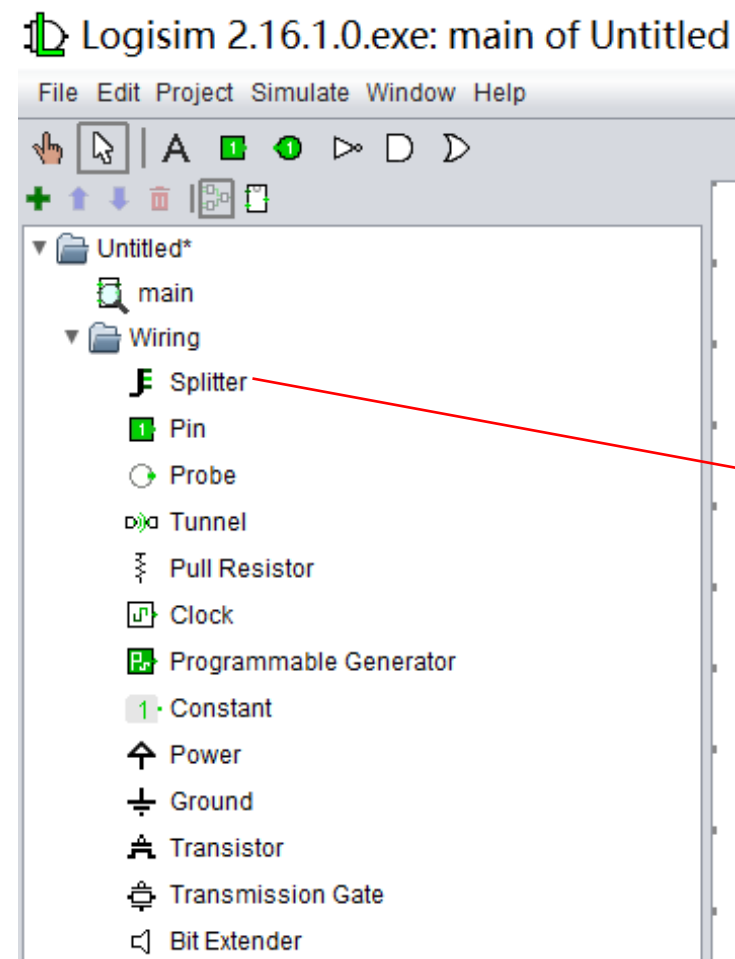

Splitter的属性 (可以改变)

Selection: Splitter	
Facing	East
Fan Out	4
Bit Width In	4
Appearance	Left-handed
Bit 0	0 (Top)
Bit 1	1
Bit 2	2
Bit 3	3 (Bottom)

分线 (Splitter) —— 拼接

 
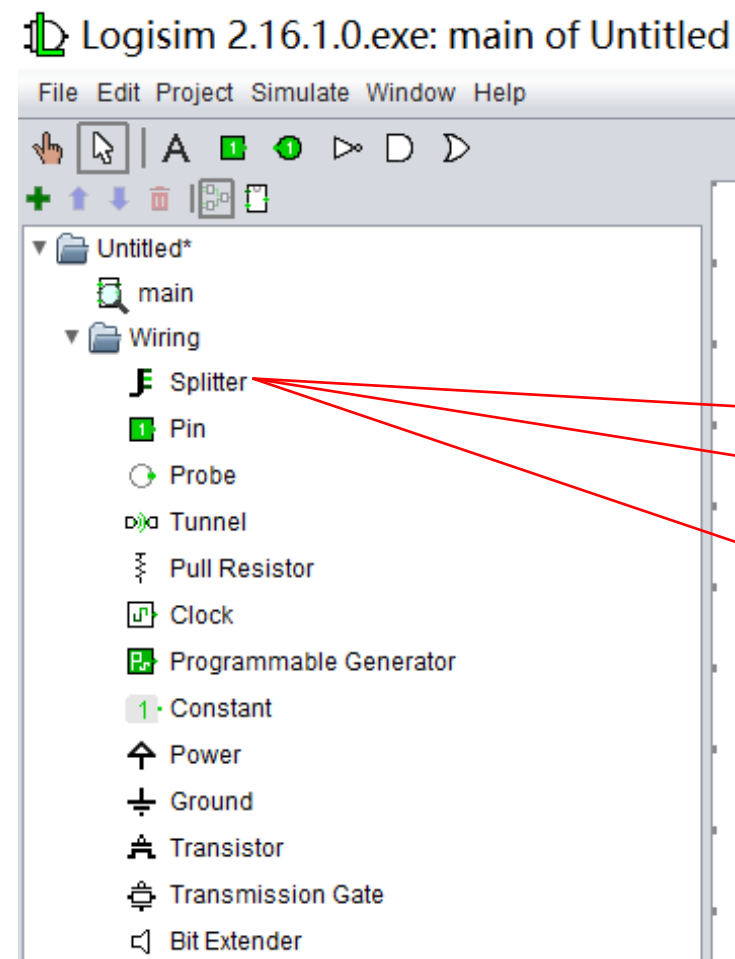


2个4位输入拼接成1个8位输出

Splitter的属性 (可以改变)

Selection: Splitter	
Facing	East
Fan Out	4
Bit Width In	4
Appearance	Left-handed
Bit 0	0 (Top)
Bit 1	1
Bit 2	2
Bit 3	3 (Bottom)

分线器 (Splitter) —— 分线

 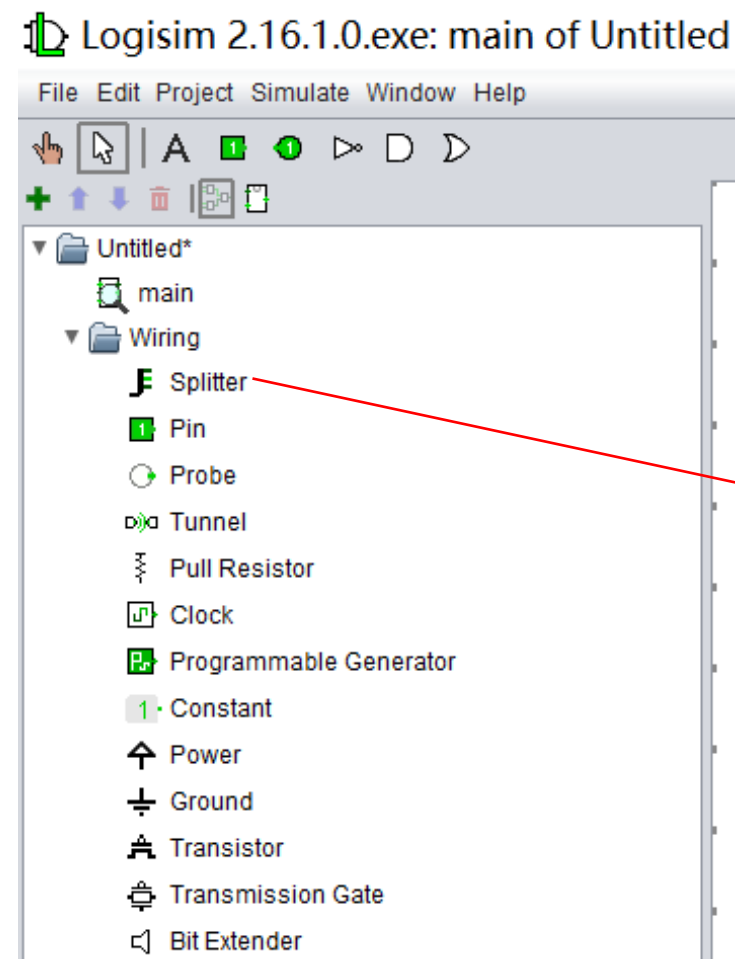

1个8位输入分成2个4位输出

Splitter的属性（可以改变）



Selection: Splitter	
Facing	East
Fan Out	4
Bit Width In	4
Appearance	Left-handed
Bit 0	0 (Top)
Bit 1	1
Bit 2	2
Bit 3	3 (Bottom)

输入、输出 (Pin)

Pin的属性 (可以改变)

Selection: Pin	
Facing	East
Output?	No
Data Bits	1
Three-state?	No
Pull Behavior	Unchanged
Label	
Label Location	North
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000

输入

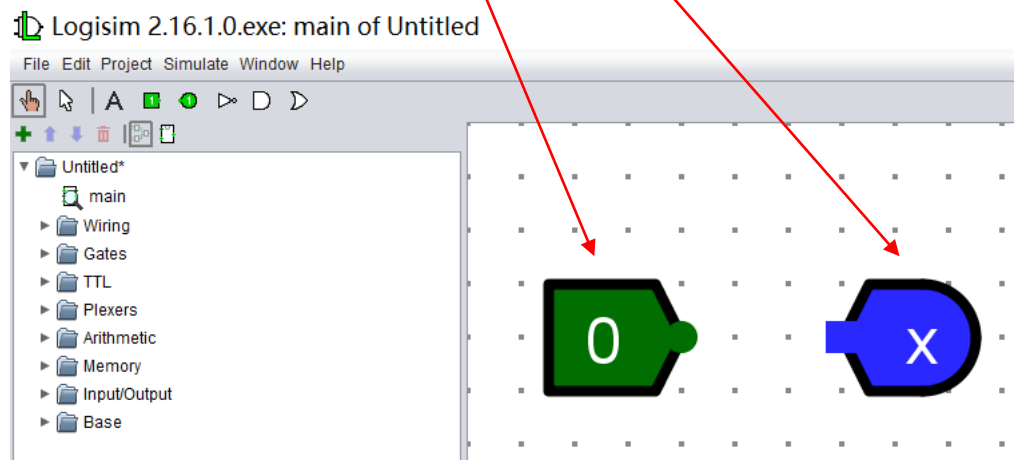 

输入

输出



Pin的属性 (可以改变)

Pin	
Facing	West
Output?	Yes
Data Bits	1
Three-state?	Yes
Pull Behavior	Unchanged
Label	
Label Location	North
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000

输出

隧道 (Tunnel)


Logisim 2.16.1.0.exe: main of Untitled

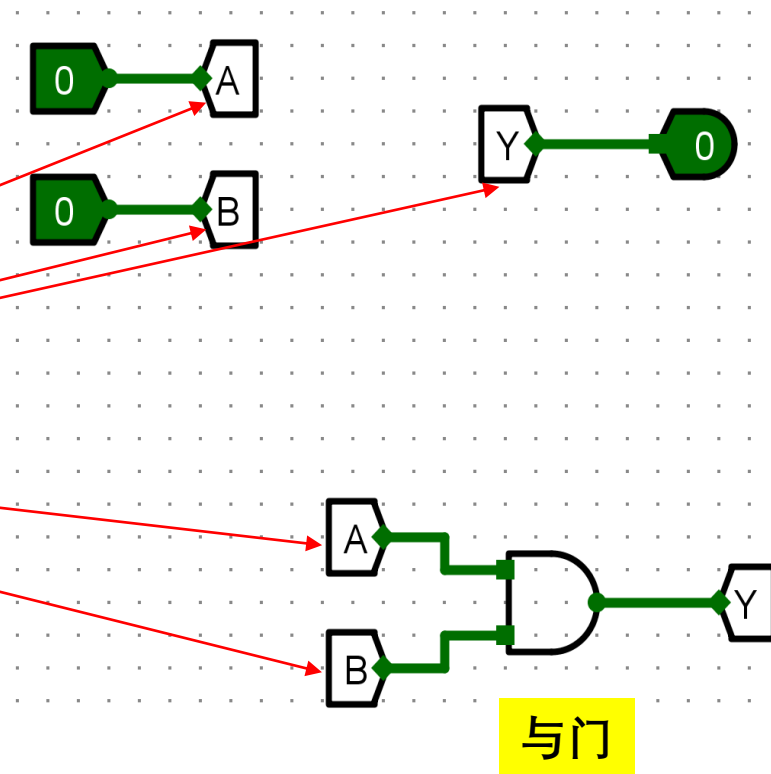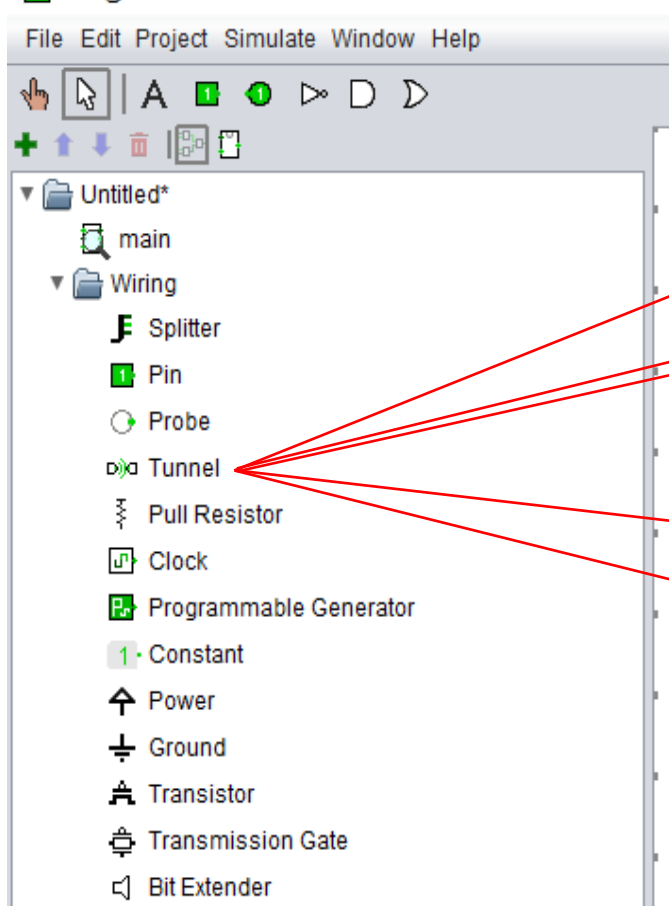


Tunnel的属性 (可以改变)

Selection: Tunnel	
Facing	West
Data Bits	1
Label	B
Label Font	Dialog Plain 12

上拉电阻 (Pull Resistor)

 


$$Y = X + 0 = X$$

 

$$Y = X \cdot 1 = X$$

时钟 (Clock)

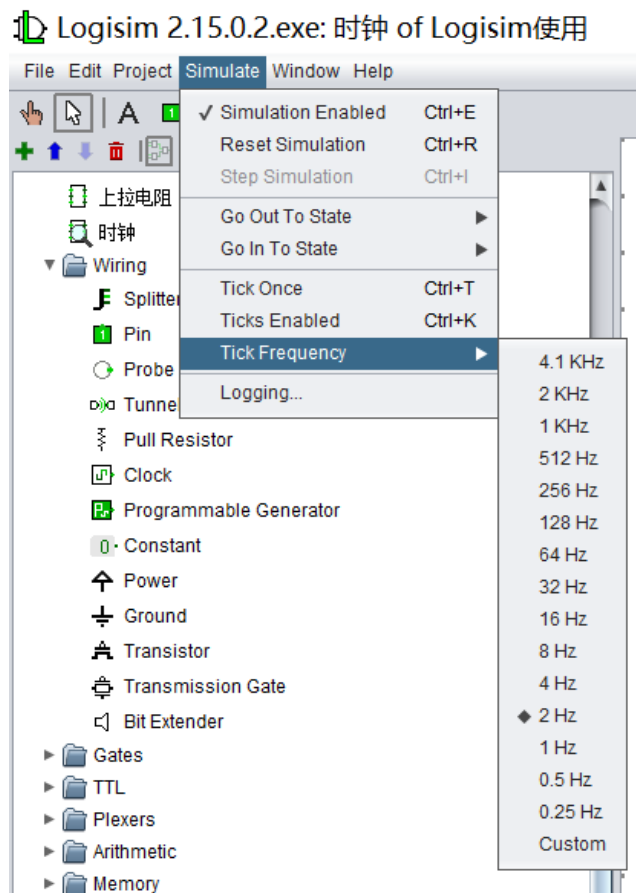

按Ctrl+T: 产生1次时钟

按Ctrl+K: 产生连续的时钟

时钟频率可以设置

函数发生器 (Programmable Generator)

函数发生器



点击右键得到这个编辑界面
可以修改其中的内容

函数发生器





Programmable Generator

	High Duration (Ticks)	Low Duration (Ticks)
1	4	1
2	3	2
3	2	3
4	1	4

Save Clear Contents


常量 (Constant)

 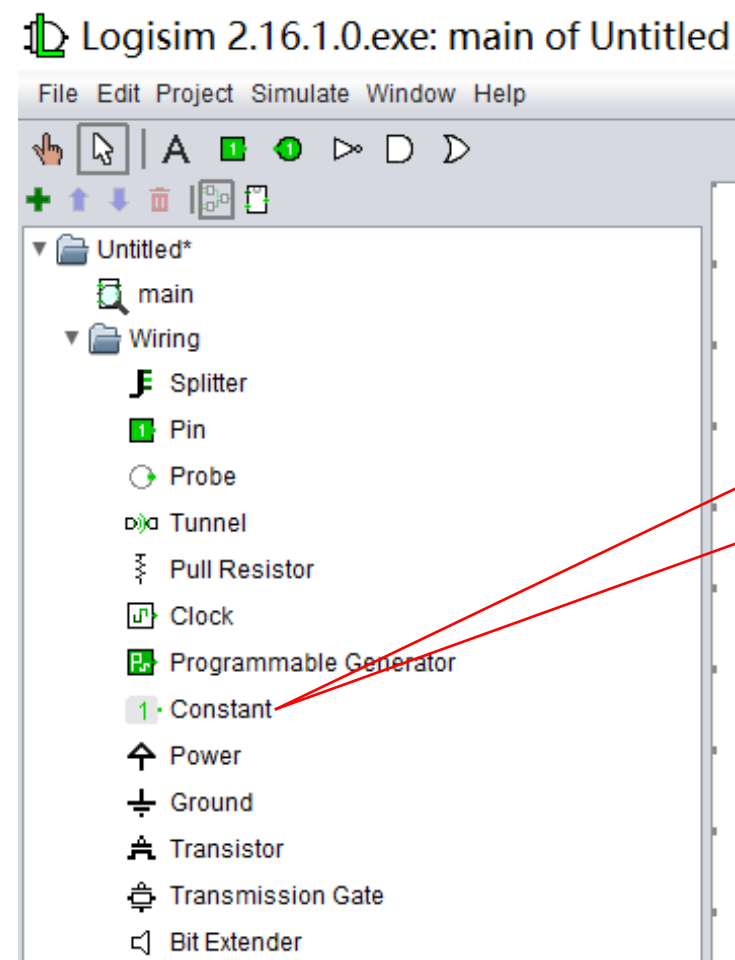

Constant的属性 (可以改变)


Selection: Constant	
Facing	East
Data Bits	1
Value	0x1

常量 (Constant)

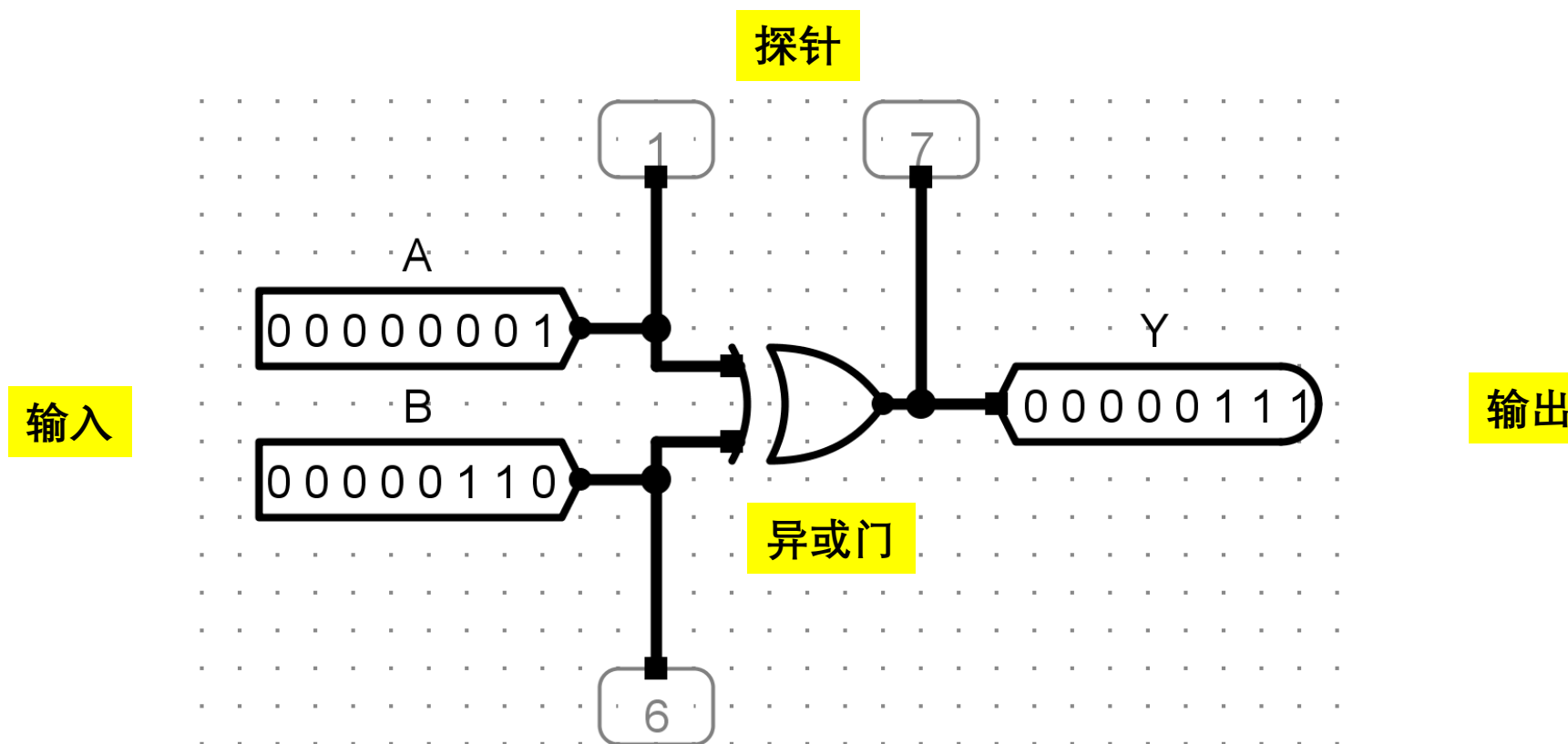


分别改变2个输入、1个输出、异或门的属性，使其位宽=8

电源 (Power) 、接地 (Ground)

 


$$Y = X \cdot 1 = X$$

 


$$Y = X + 0 = X$$

晶体管 (Transistor)

 


C=0 Y=X

 


C=1 Y=高阻


传输门 (Transmission Gate)

 


H=1、L=0 Y=X

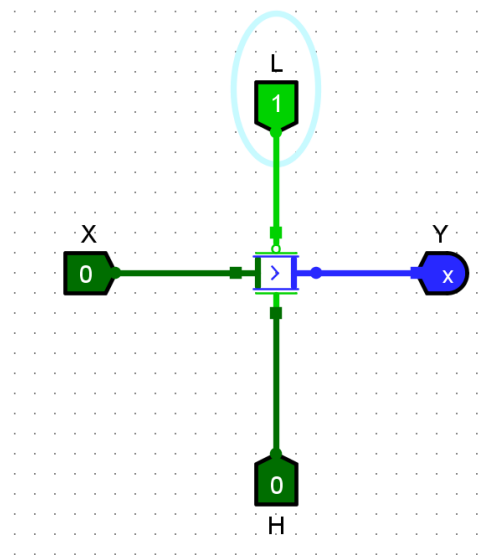

H=0、L=1 Y=高阻

 


H=0、L=0 Y出错

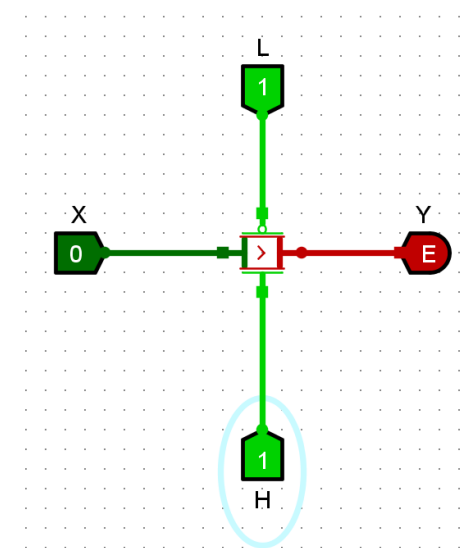


H=1、L=1 Y出错


位扩展器 (Bit Extender)

 



 



 






零扩展



符号扩展



(二) 门电路 (Gates)



- ▼  Gates
 -  NOT Gate
 -  Buffer
 -  AND Gate
 -  OR Gate
 -  NAND Gate
 -  NOR Gate
 -  XOR Gate
 -  XNOR Gate
 -  Odd Parity
 -  Even Parity
 -  Controlled Buffer
 -  Controlled Inverter

非门 (NOT Gate)

- 非门: $Y = \overline{A}$


真值表

输入A	输出Y
0	1
1	0

 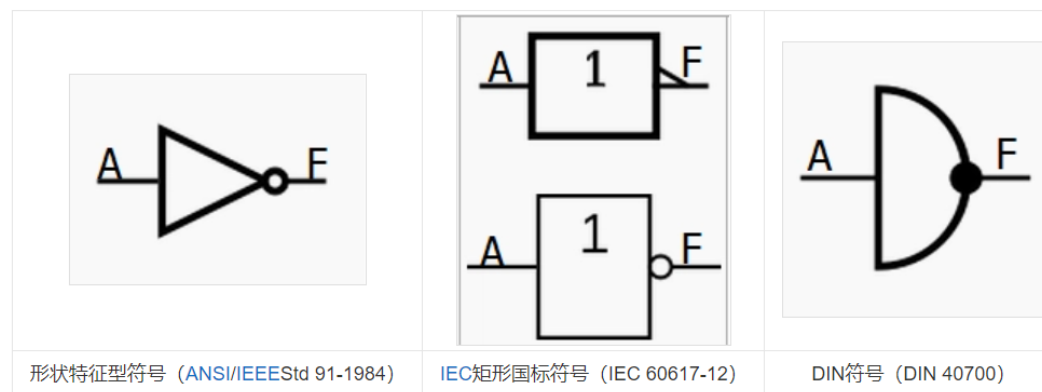


非门

缓冲器 (Buffer)

 


与门 (AND Gate)

- 与门: $Y=A \cdot B$

 

真值表

输入A	输入B	输出Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

AND Gate	
Facing	East
Data Bits	1
Gate Size	Narrow
Number Of Inputs	2
Output Value	0/1
Label	
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000
Negate 1 (Top)	No
Negate 2 (Bottom)	No



与门的属性

或门 (OR Gate)

- 或门: $Y=A+B$

真值表

输入A	输入B	输出F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 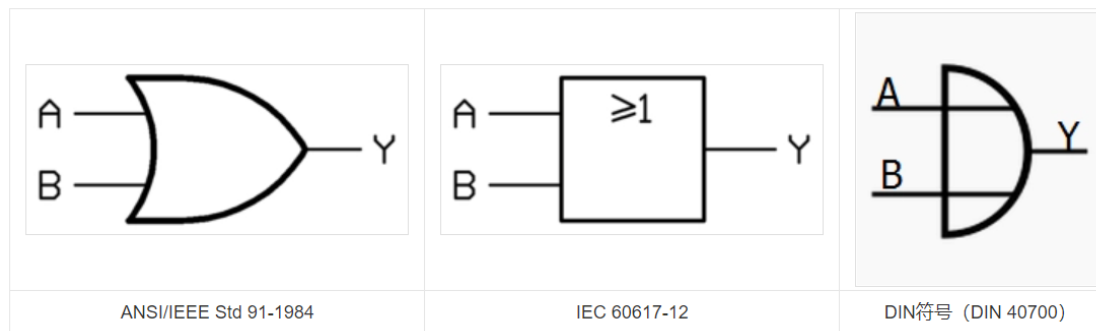






或门

与非门 (NAND Gate)

- 与非门: $Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

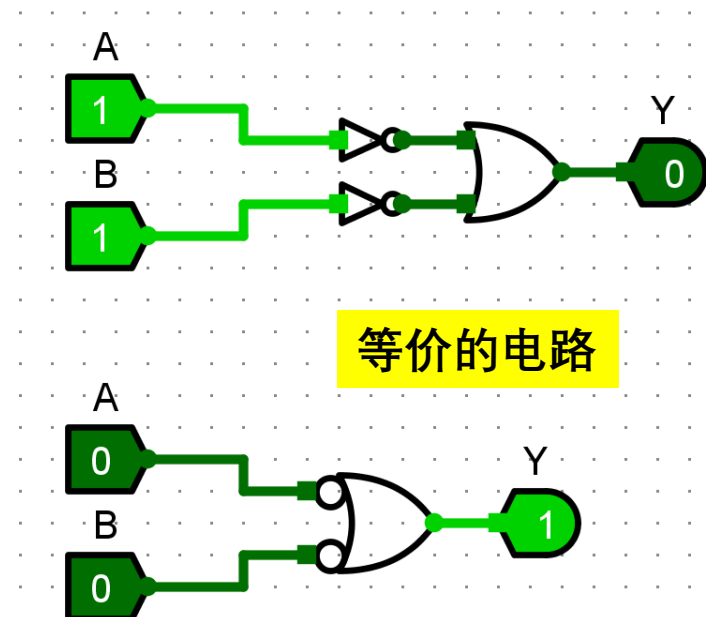   
 


或非门 (NOR Gate)


- 或非门: $Y = \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

真值表

输入A	输入B	输出Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 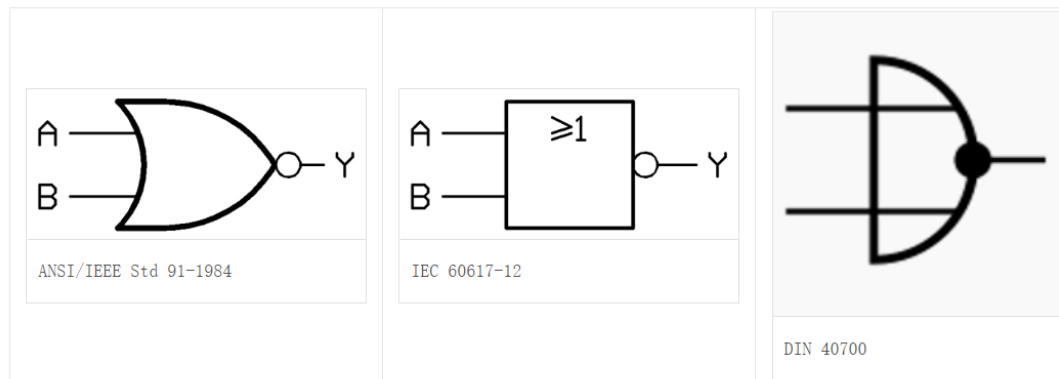

或非门

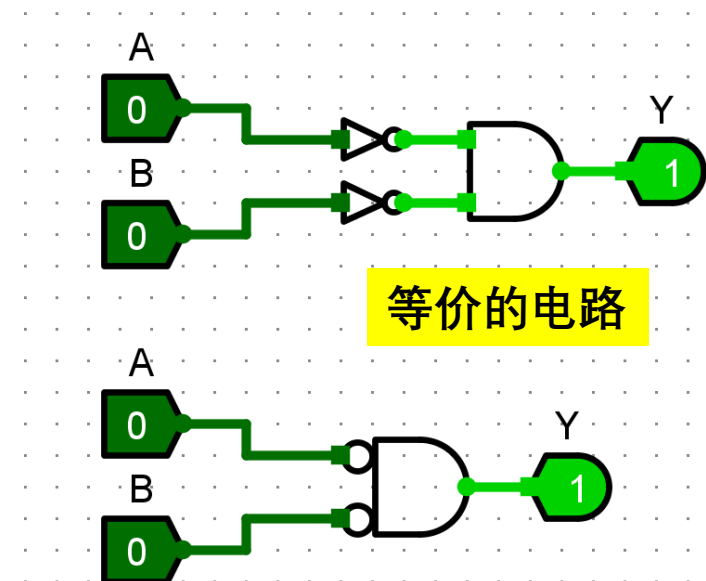


等价的电路

异或门 (XOR Gate)


- 异或门: $Y = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$

真值表


A	B	输出Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


异或门

 

IEC 60617-12

 

ANSI/IEEE Std 91-1984

 



等价的电路

异或非门 (XNOR Gate)


- 异或非门（同或门）： $Y = \overline{A \oplus B} = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$

真值表

输入A	输入B	输出F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  


异或非门（同或门）

 


等价的电路

奇校验 (Odd Parity)

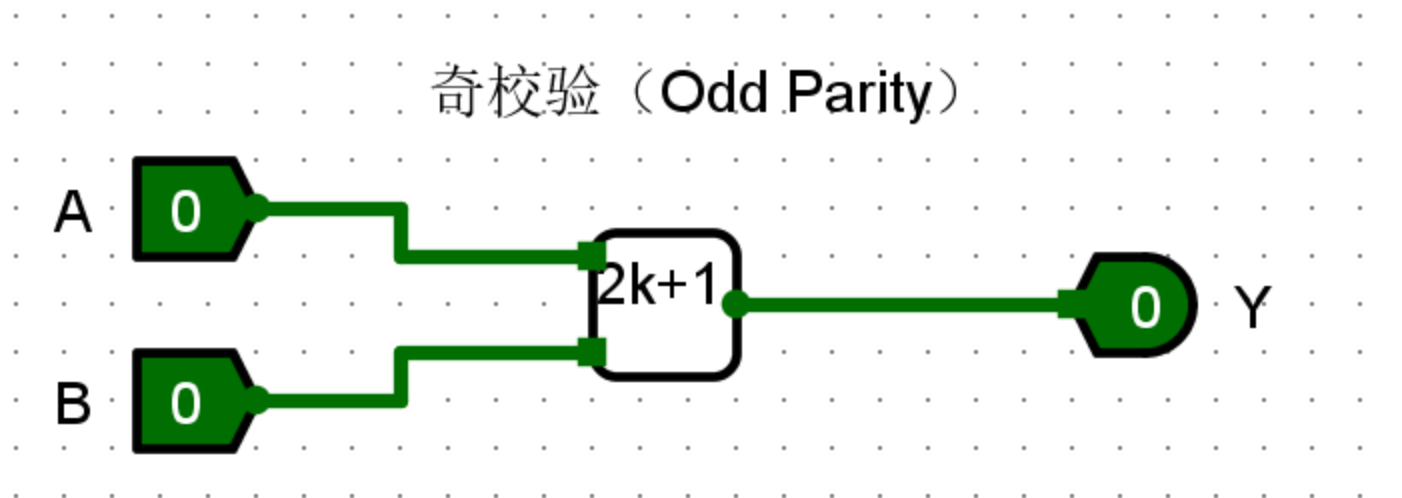


$$Y = A \text{ 异或 } B$$

偶校验 (Even Parity)

 


$$Y = A \oplus B$$

可控缓冲器 (Controlled Buffer)

 


C=1 Y=X

 


C=0 Y=高阻

可控反相器 (Controlled Inverter)

 

C=1 Y=/X

 



C=0 Y=高阻

(三) TTL芯片



▼ TTL

- 7400: quad 2-input NAND gate
- 7402: quad 2-input NOR gate
- 7404: hex inverter
- 7408: quad 2-input AND gate
- 7432: quad 2-input OR gate
- 7447: BCD to 7-segment decoder
- 7485: 4-bit magnitude comparator
- 7486: quad 2-input XOR gate
- 74125: quad bus buffer, three-state outputs, negative enable
- 74165: 8-bit parallel-to-serial shift register
- 74283: 4-bit binary full adder
- 747266: quad 2-input XNOR gate


7400、7402

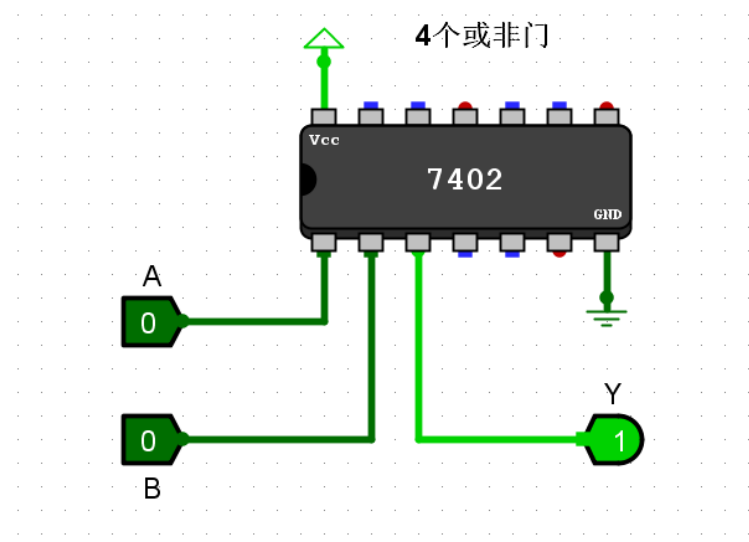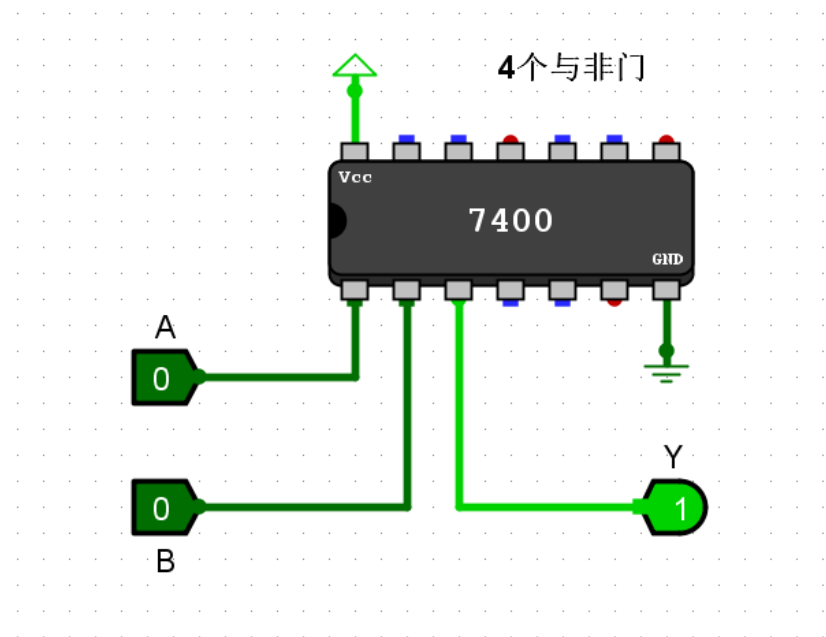


7404、7408

  


7432

 



7447

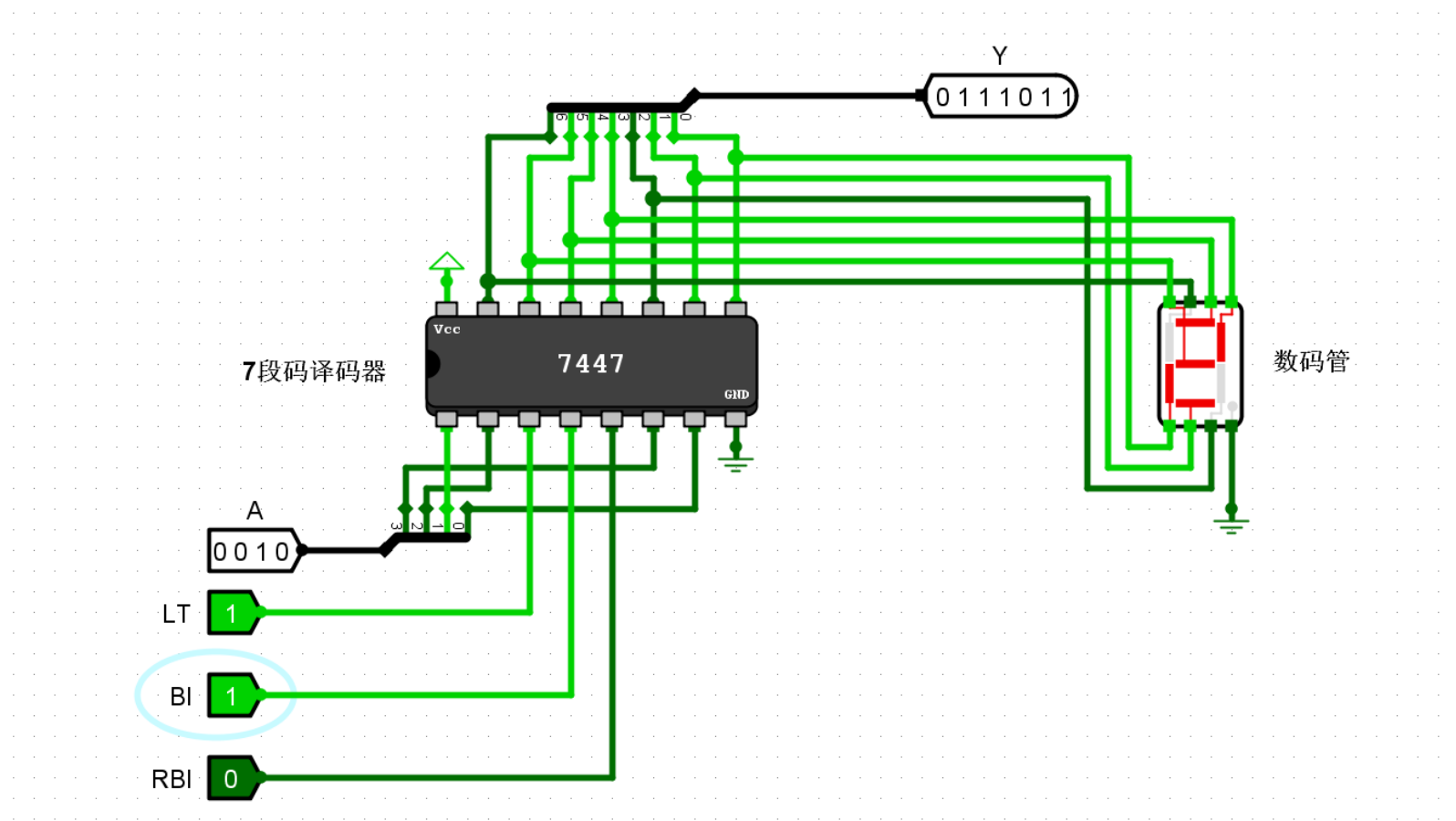

7485

 


7486、74125

  


C=0 Y=X

C=1 Y=高阻

74165

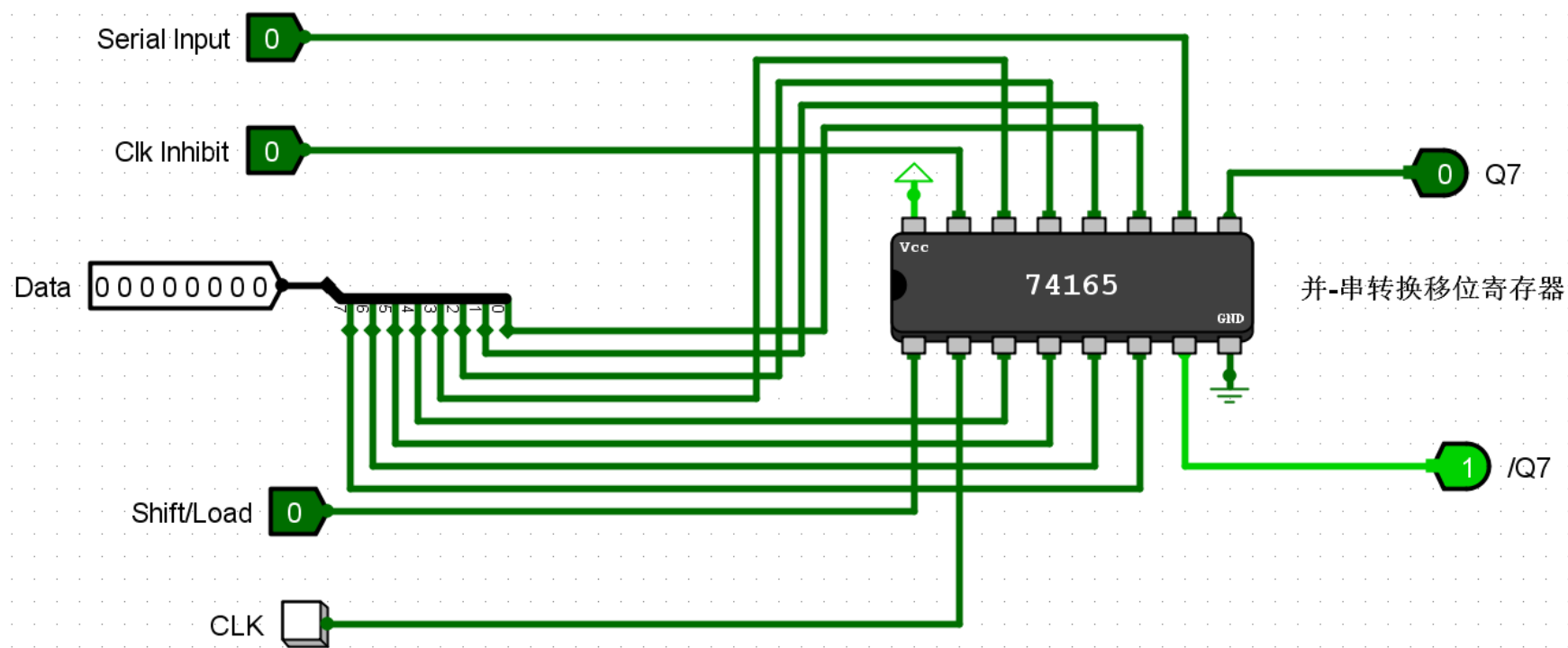


74283

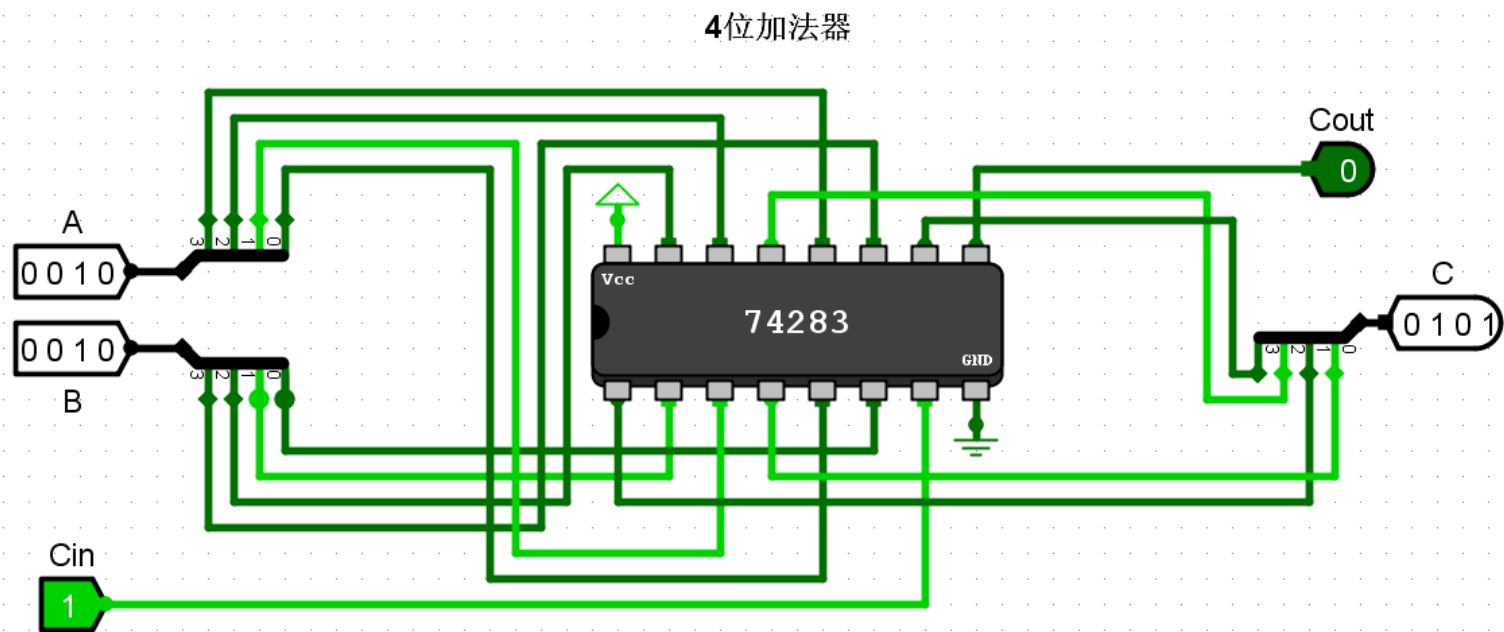





 


$$\{Cout, C\} = A+B+Cin$$

74266




(四) 多路复用器 (Plexers)

- ▼  Plexers
 -  Multiplexer
 -  Demultiplexer
 -  Decoder
 -  7-Segment Display Decoder
 -  Priority Encoder
 -  Bit Selector


多路选择器 (Multiplexer)

2路选择器

 

SEL=0 Y=A
SEL=1 Y=B


4路选择器

 

SEL=00 Y=A
SEL=01 Y=B
SEL=10 Y=C
SEL=11 Y=D


多路分配器 (Demultiplexer)

2路分配器

 

SEL=0 Y0=X
SEL=1 Y1=X


4路分配器

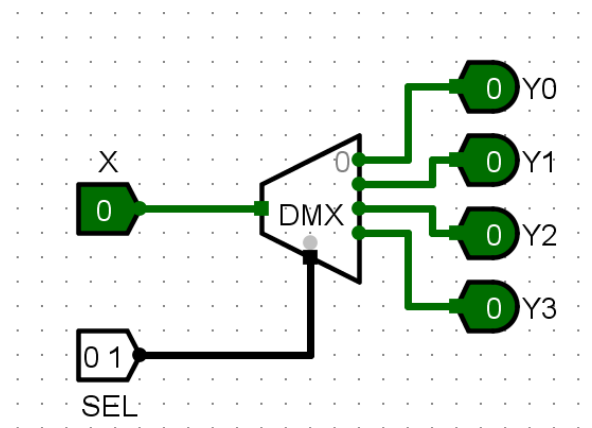

SEL=00 Y0=X
SEL=01 Y1=X
SEL=10 Y2=X
SEL=11 Y3=X


解码器 (Decoder)

1位解码器

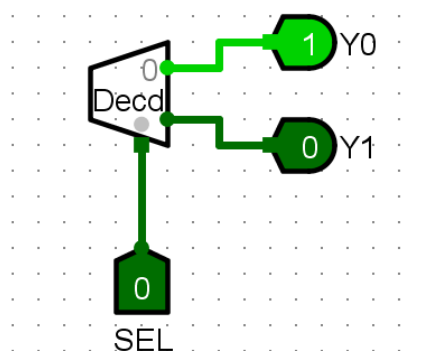


SEL=0	Y0=1	Y1=0
SEL=1	Y0=0	Y1=1

2位解码器


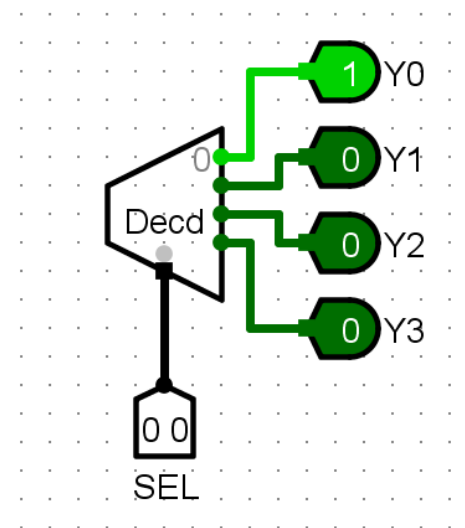


SEL=00	Y0=1	Y1=0	Y2=0	Y3=0
SEL=01	Y0=0	Y1=1	Y2=0	Y3=0
SEL=10	Y0=0	Y1=0	Y2=1	Y3=0
SEL=11	Y0=0	Y1=0	Y2=0	Y3=1

七段码解码器 (7-Segment Display Decoder)

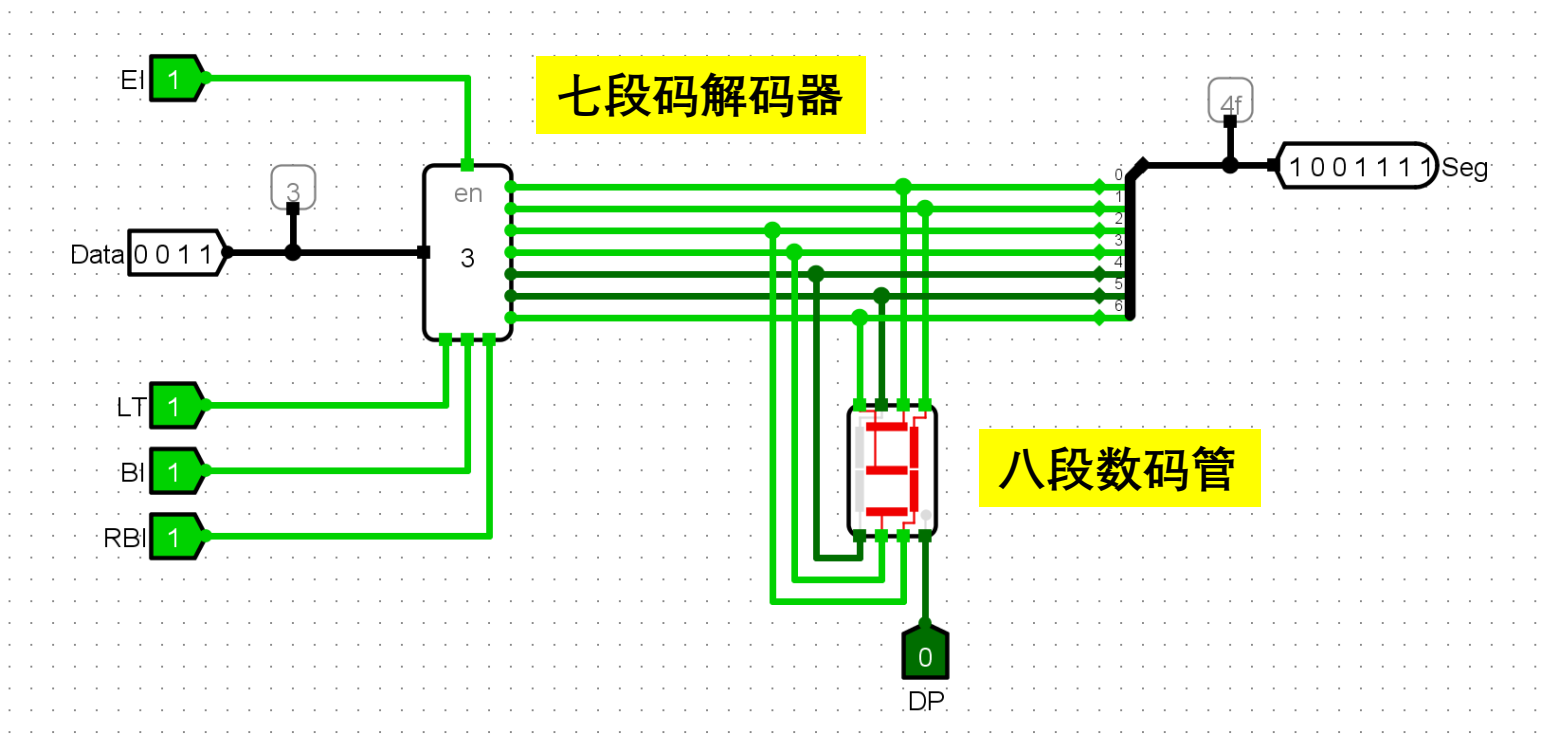


优先级编码器 (Priority Encoder)

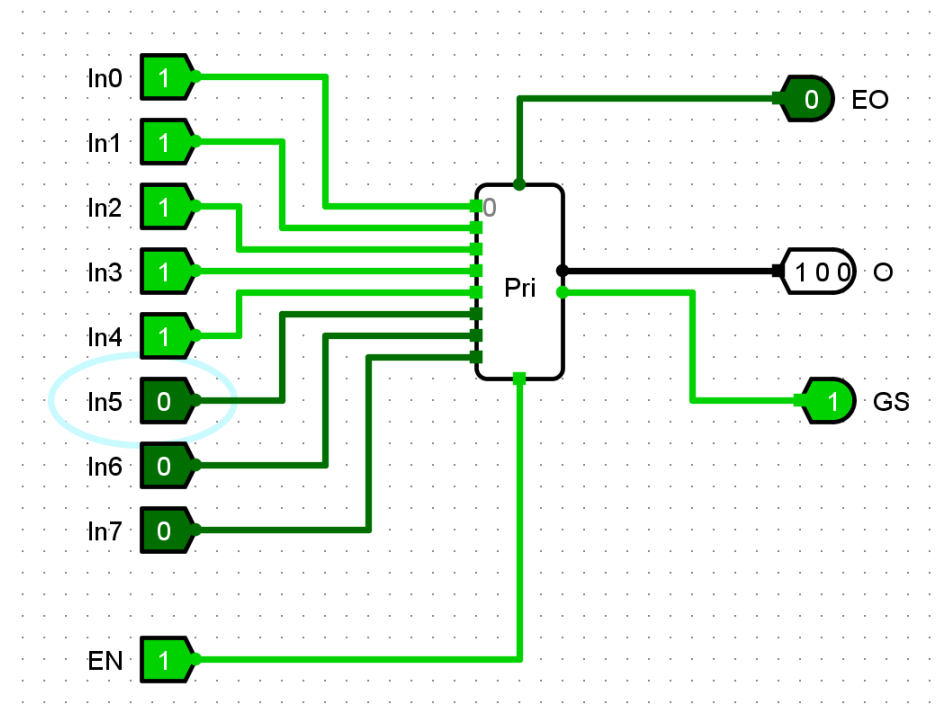 

输出O为输入中最高位1的位置

位选择器 (Bit Selector)

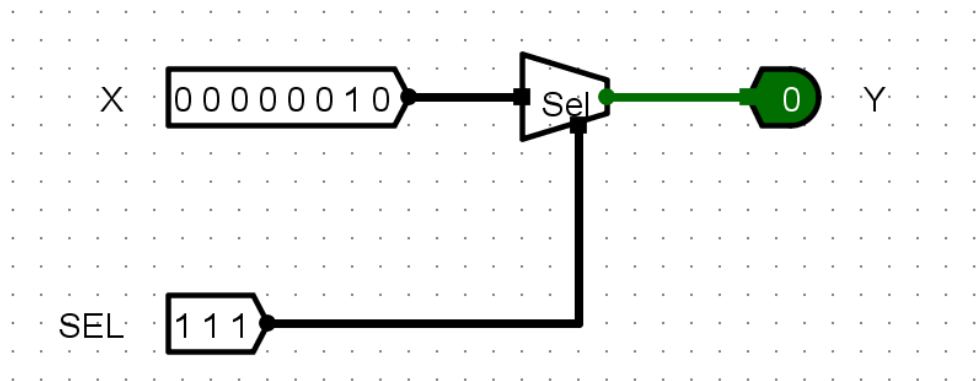

$X = X_7 X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1 X_0$

$SEL = 000 \quad Y = X_0$

$SEL = 001 \quad Y = X_1$

$SEL = 010 \quad Y = X_2$

$SEL = 011 \quad Y = X_3$


$SEL = 100 \quad Y = X_4$

$SEL = 101 \quad Y = X_5$

$SEL = 110 \quad Y = X_6$


$SEL = 111 \quad Y = X_7$

(五) 算术运算部件 (Arithmetic)

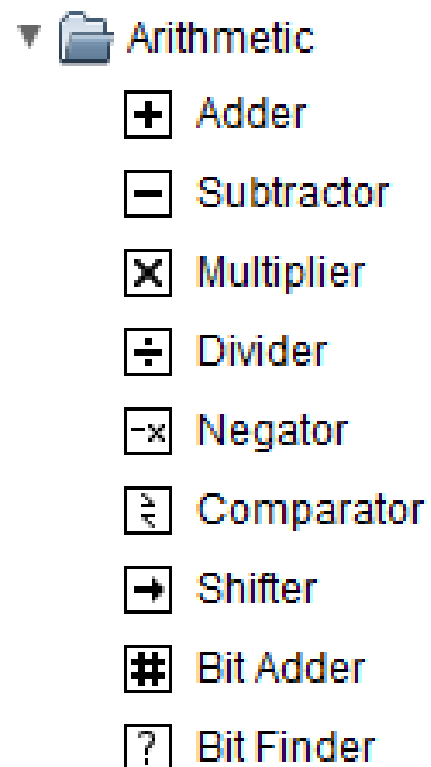


加法器 (Adder)

有符号数加法 (8位)

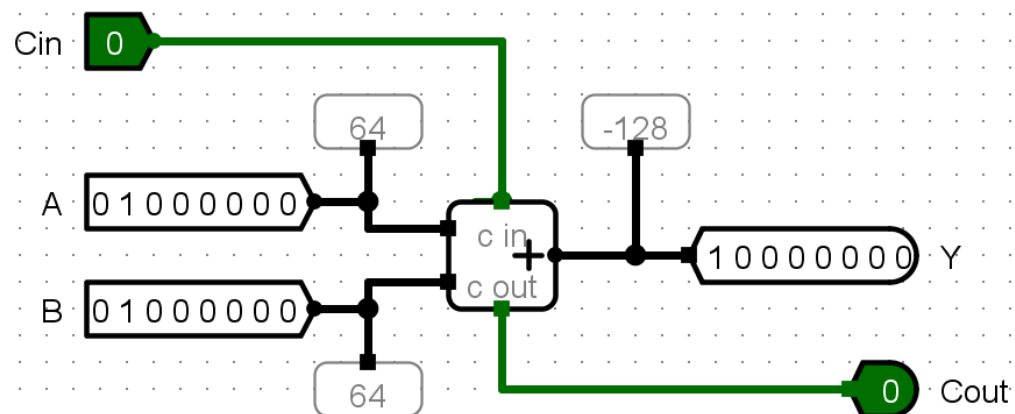

$$\{ Cout, Y \} = A + B + Cin$$


无符号数加法 (8位)

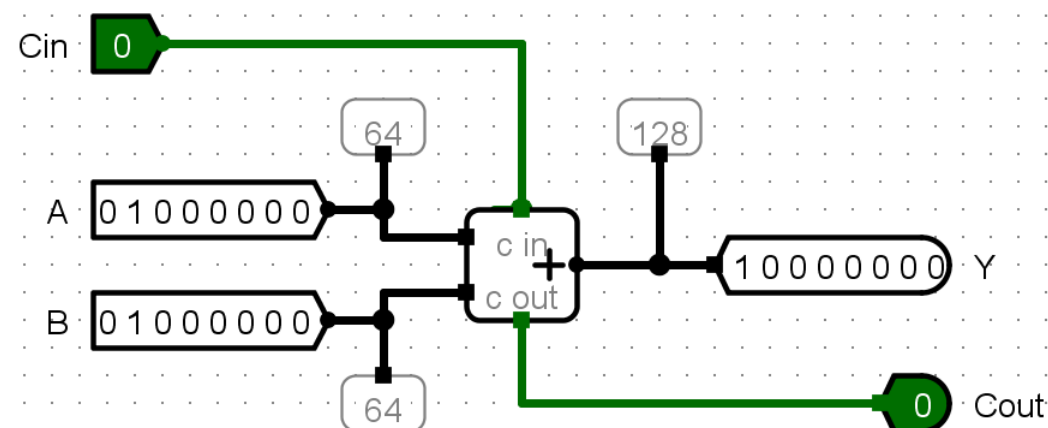

$$\{ Cout, Y \} = A + B + Cin$$


減法器 (Subtractor)

有符号数减法 (8位)

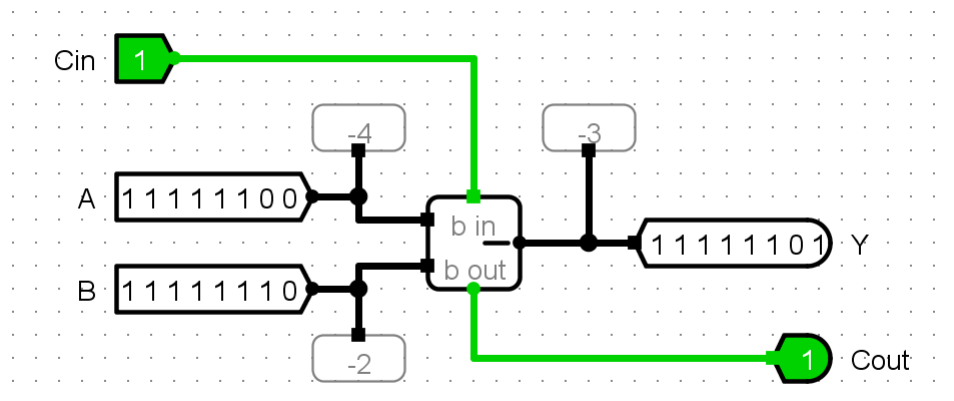

$$\{C_{out}, Y\} = A - B - C_{in}$$


无符号数减法 (8位)

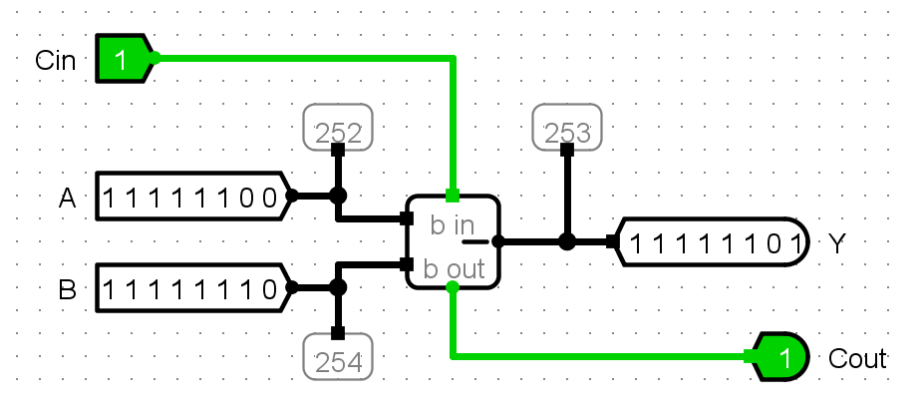

$$\{ Cout, Y \} = A - B - Cin$$

乘法器 (Multiplier)


乘法器 (8位 x 8位 + 8位 -> 16位)

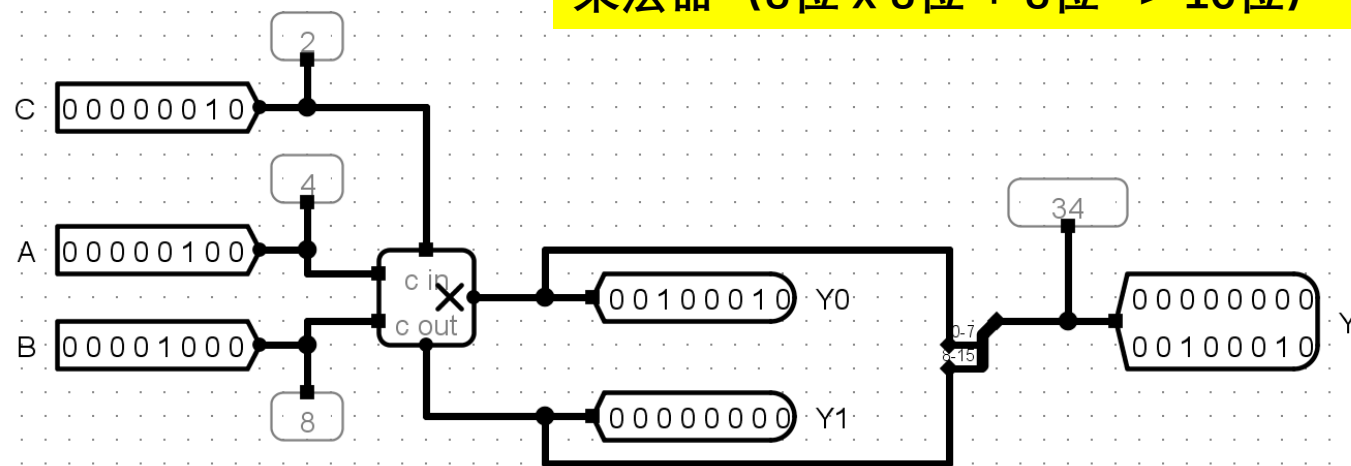

$$Y = \{ Y1, Y0 \} = \{ A \times B + C \}$$

除法器 (Divider)

除法器 (16位 ÷ 8位 商Q=8位 余数R=8位)

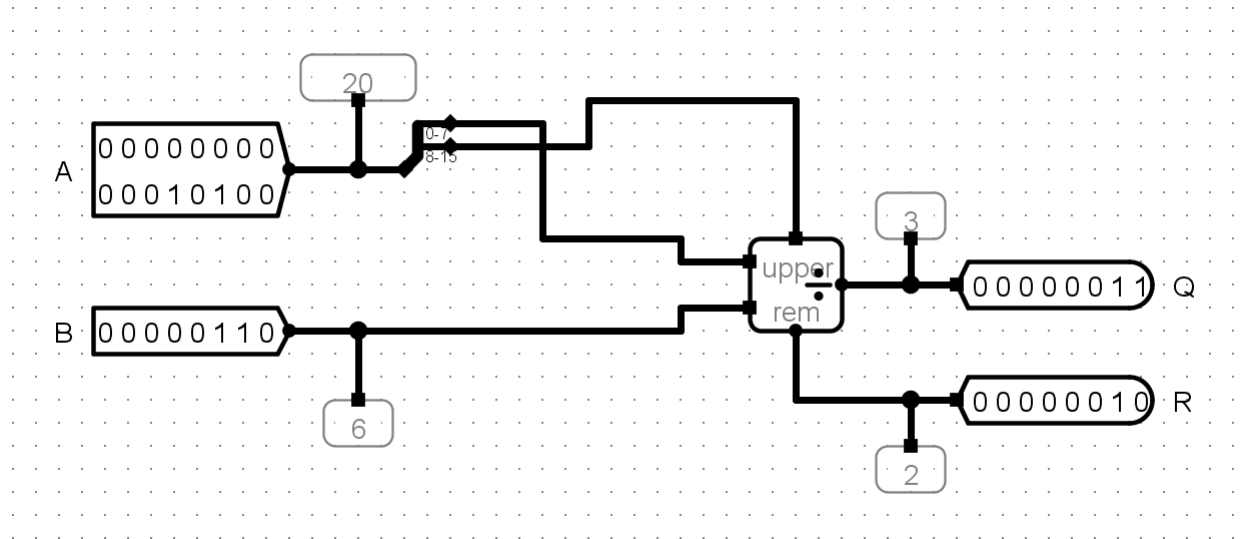


$$\{ Q, R \} = A \div B$$


求补器 (Negator)

$Y = X$ 的补数 (不是补码)

$Y = X$ 的模 - X

 


$Y = X$ 的模 - $X = 2^8 - X$





 


$Y = X$ 的模 - $X = 2^8 - X$

比较器 (Comparator)

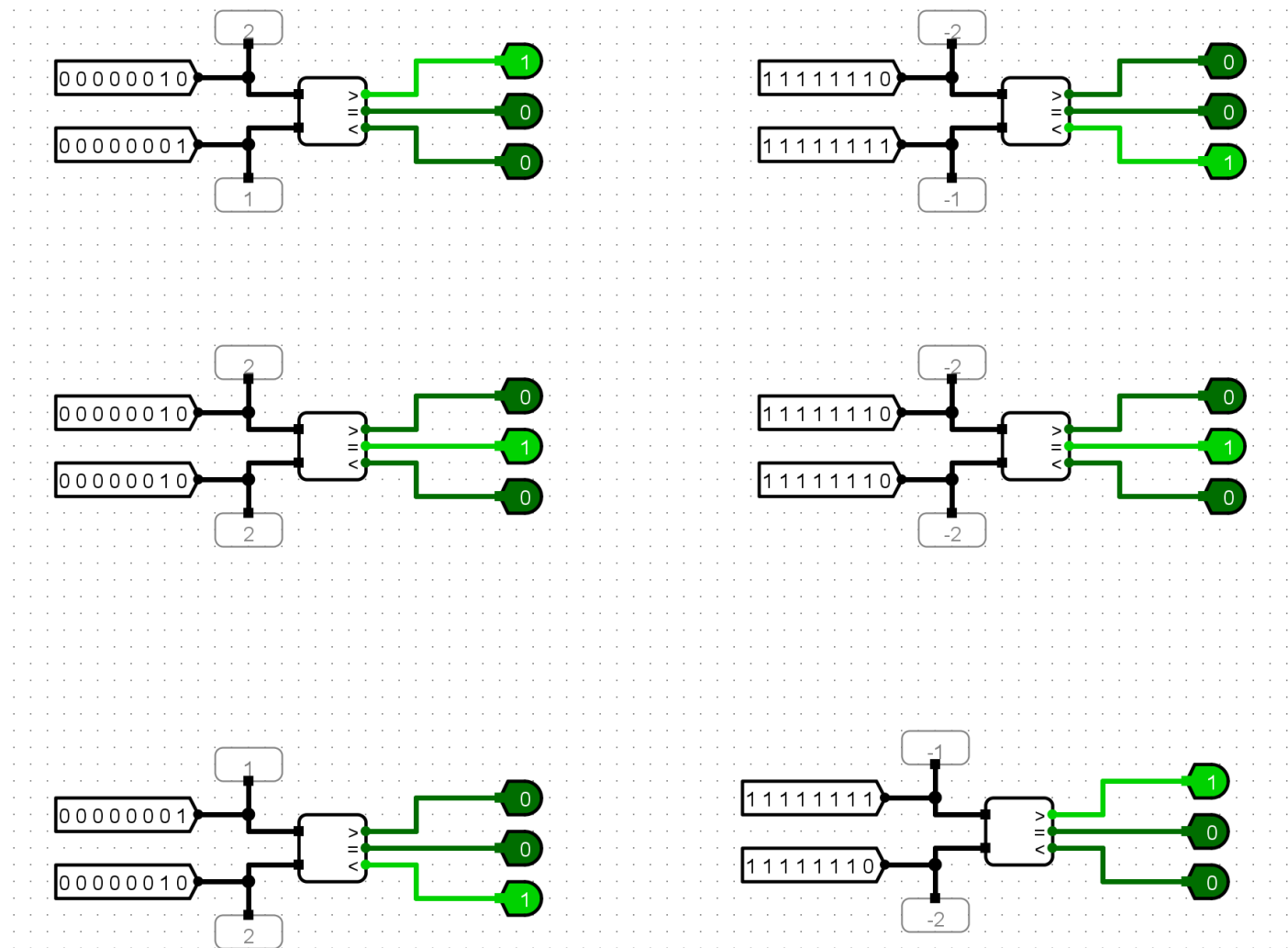


移位器 (Shifter)

     

$Y = X \text{ 移位 } S \text{ 次}$

算术左移 = 逻辑左移

位加法器 (Bit Adder)

 

$Y = X$ 中1的个数

位发现器 (Bit Finder)













如果 $X \neq 0$ ，则 $Y = X$ 中从右开始第1个“1”的位置

并且置 $S = 1$


最右边位置=0，最左边位置=7

如果 $X = 0$ ，则 $Y = 000$ ，并且置 $S = 0$

(六) 存储单元 (Memory)


- ▼  Memory
 -  D Flip-Flop
 -  T Flip-Flop
 -  J-K Flip-Flop
 -  S-R Flip-Flop
 -  Register
 -  Counter
 -  Shift Register
 -  Random Generator
 -  RAM
 -  ROM
 -  PLA ROM

D触发器 (D Flip-Flop)

 


输入				输出	
CLK	Set	Clr	D	Q	/Q
上升沿	0	0	0	0	1
上升沿	0	0	1	1	0
x	0	1	x	0	1
x	1	0	x	1	0
x	1	1	x	0	1

T触发器 (T Flip-Flop)

 


输入				输出	
CLK	Set	Clr	T	Q	/Q
上升沿	0	0	0	保持不变	保持不变
上升沿	0	0	1	翻转	翻转
x	0	1	x	0	1
x	1	0	x	1	0
x	1	1	x	0	1

J-K触发器 (J-K Flip-Flop)

 


输入					输出	
CLK	Set	Clr	J	K	Q	/Q
上升沿	0	0	0	0	保持不变	保持不变
上升沿	0	0	0	1	0	1
上升沿	0	0	1	0	1	0
上升沿	0	0	1	1	翻转	翻转
x	0	1	x	x	0	1
x	1	0	x	x	1	0
x	1	1	x	x	0	1

S-R触发器 (S-R Flip-Flop)

 

输入					输出	
CLK	Set	Clr	S	R	Q	/Q
上升沿	0	0	0	0	保持不变	保持不变
上升沿	0	0	0	1	0	1
上升沿	0	0	1	0	1	0
上升沿	0	0	1	1	保持不变	保持不变
x	0	1	x	x	0	1
x	1	0	x	x	1	0
x	1	1	x	x	0	1


寄存器 (Register)

 

8位寄存器

输入						输出
CLK	CS	EN	Set	Clr	D	Q
x	1	x	x	x	任意	高阻
上升沿	0	1	0	0	任意	D
x	0	0	0	0	任意	保持不变
x	0	x	1	0	任意	全 1
x	0	x	0	1	任意	全 0
x	0	x	1	1	任意	全 0


计数器 (Counter)

 

8位计数器

输入							输出
CLK	EN	Load	Rever	Set	Clr	D	Q
上升沿	1	0	0	0	0	任意	计数 (加 1)
上升沿	1	0	1	0	0	任意	计数 (减 1)
上升沿	1	1	0	0	0	任意	D (装入)
x	x	x	x	1	0	任意	全 1
x	x	x	x	0	1	任意	全 0
x	x	x	x	1	1	任意	全 0


移位寄存器 (Shift Register)

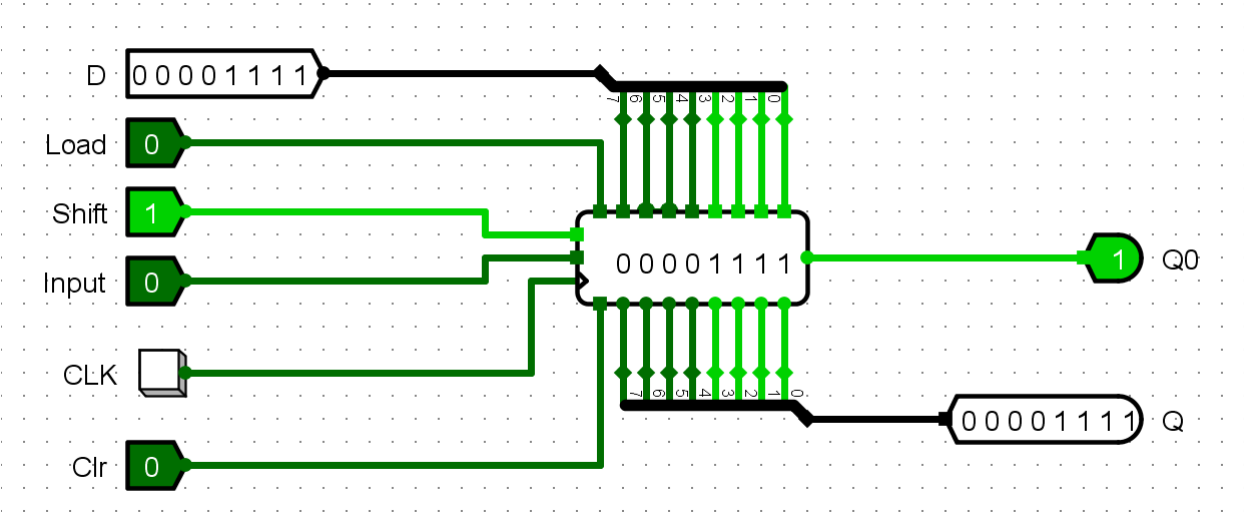

输入						输出	
CLK	Load	Shift	Input	Clr	D	Q	Q0
上升沿	1	0	0	0	任意	D (装入)	Q 的最低位
上升沿	0	1	0	0	任意	移位 (右移)	
上升沿	1	1	0	0	任意	移位 (右移)、并将 1 从左边移入	
x	x	x	x	1	任意	全 0	

8位移位寄存器

随机数发生器 (Random Generator)

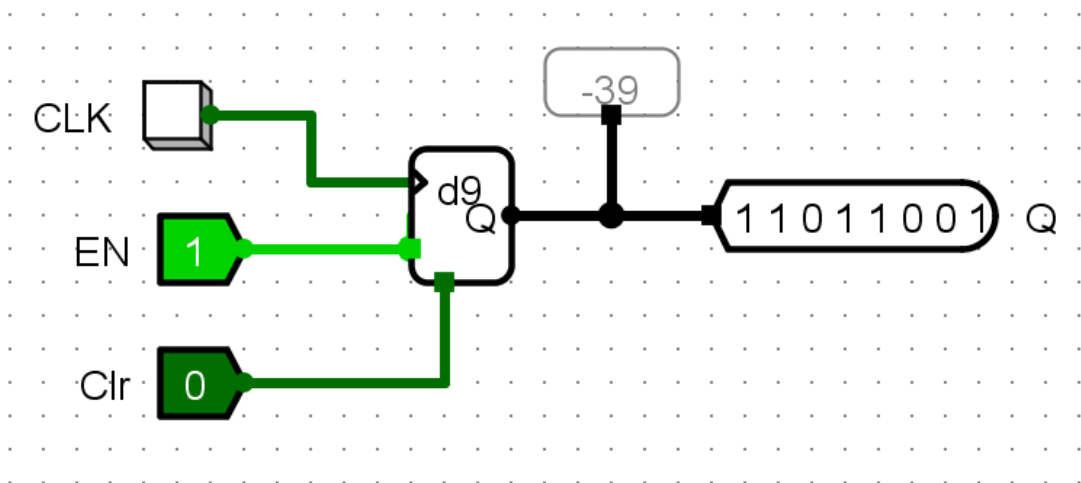


输入			输出
CLK	EN	Clr	Q
上升沿	1	0	产生一个随机数
上升沿	0	0	保持不变

8位随机数发生器


RAM存储器

同步模式

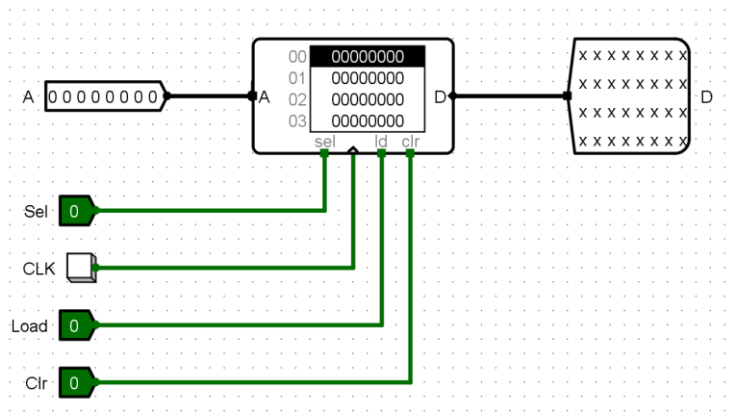


RAM	
Address Bit Width	8
Data Bit Width	32
Label	
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000
Data Interface	One synchronous load/store port
Sel Active On:	Low Level

异步模式

 


RAM	
Address Bit Width	8
Data Bit Width	32
Label	
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000
Data Interface	One asynchronous load/store port
Sel Active On:	Low Level

分离模式

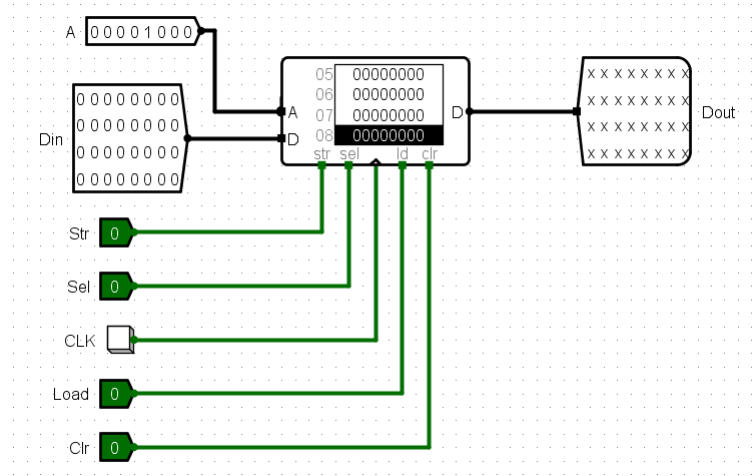


RAM	
Address Bit Width	8
Data Bit Width	32
Label	
Label Font	Dialog Plain 12
Label Color	#000000
Data Interface	Separate load and store ports
Sel Active On:	Low Level

同步模式RAM存储器的操作

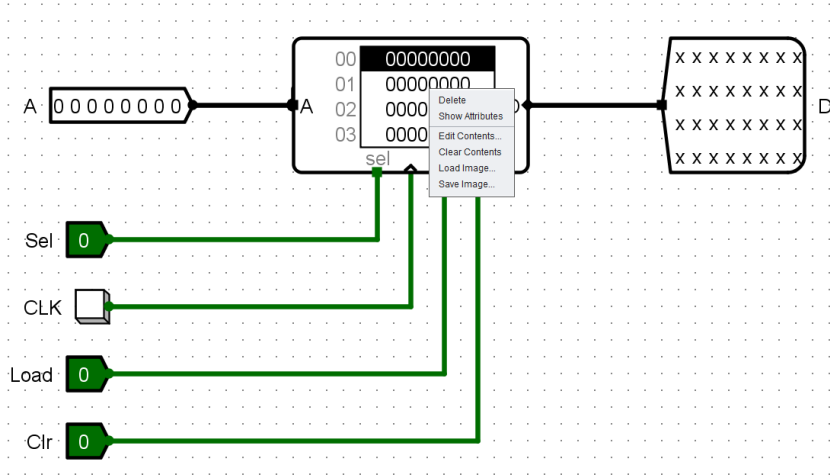


装入数据

 Sel=0、Load=0、
Clr=0；按鼠标右键，选
择“Load Image”，将文
本文件中的内容装入存
储器中




RAM和ROM的内容.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
v2.0 raw
11111111
22222222
33333333
44444444
55555555
66666666
77777777
88888888
99999999
aaaaaaaa
bbbbbbbb
cccccccc
dddddddd
eeeeeeee
ffffff

同步模式RAM存储器的操作

 


读出数据

Sel=0、Load=1、
Clr=0；给定地址A，则
对应的内容输出到D

 

输出高阻


Sel=1、Load=0、
Clr=0时，输出为高阻

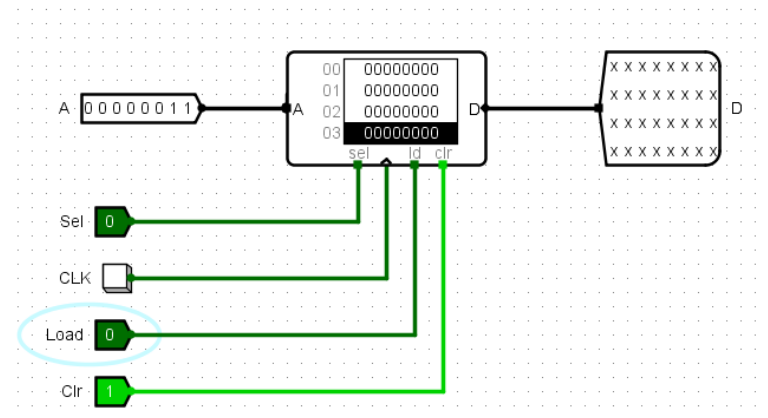

内容清零


Sel=0、Load=0、
Clr=1时，存储器中的内
容清零

异步模式RAM存储器的操作

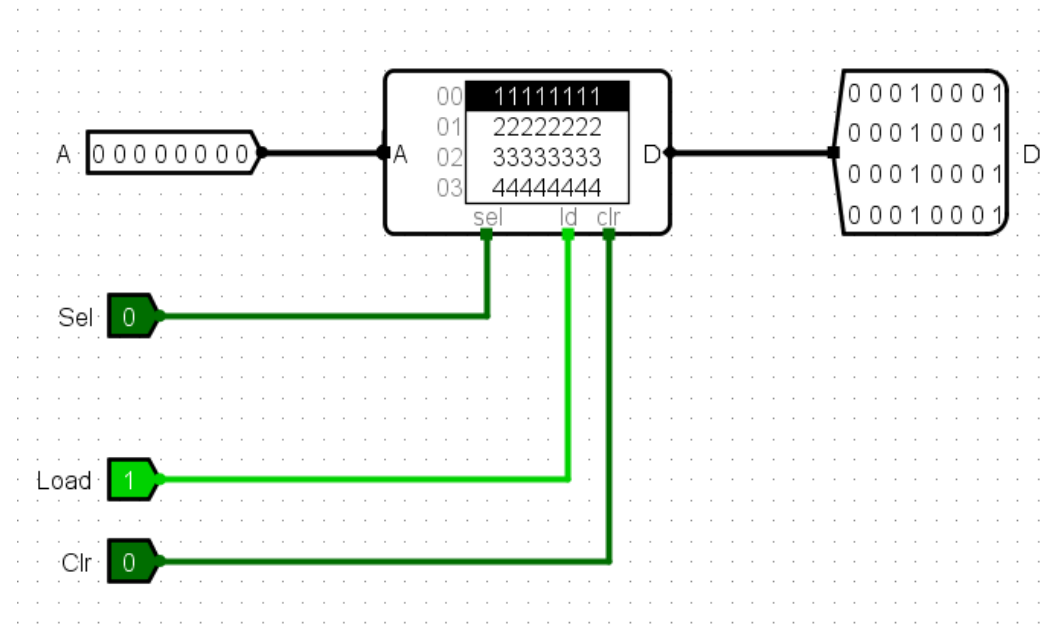


除了没有时钟信号CLK外，其它与同步模式相同

分离模式RAM存储器的操作

 


装入数据

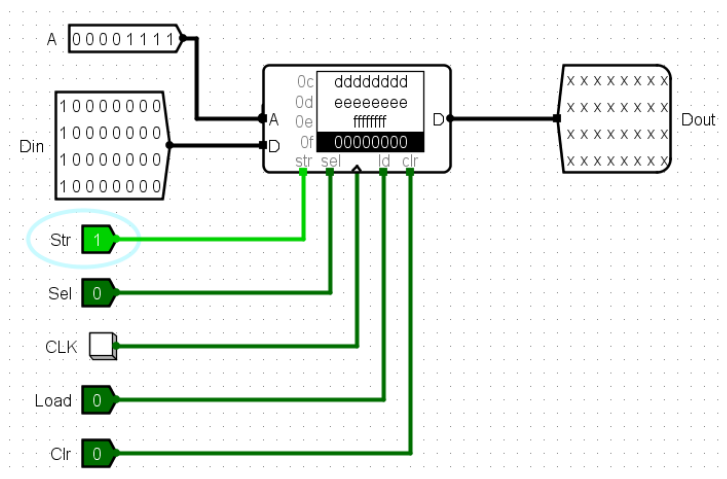Str=0、Sel=0、
Load=0、Clr=0；按鼠标右键，选择“Load Image”，将文本文件中的内容装入存储器中



写入数据 (1)

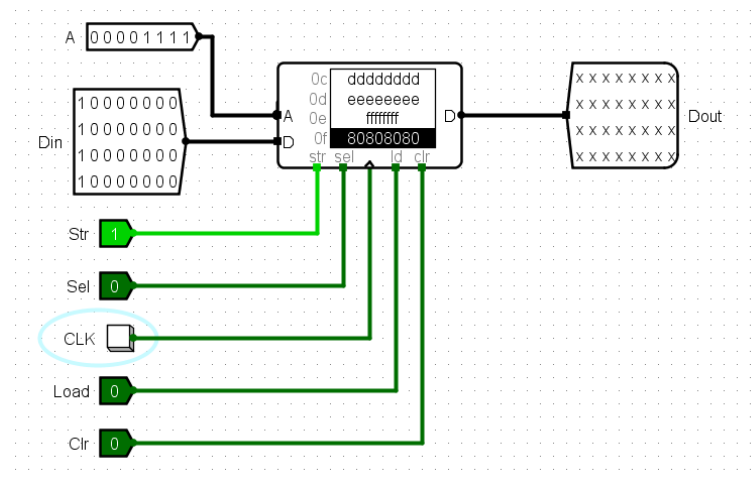
Str=1、Sel=0、
Load=0、Clr=0；
A=00001111、
Din=80808080H



写入数据 (2)


按CLK键，则将Din写入到00001111存储单元

分离模式RAM存储器的操作

 


读出数据

 Str=0、Sel=0、
Load=1、Clr=0；给定
地址A，则对应的内容
输出到D中



输出高阻

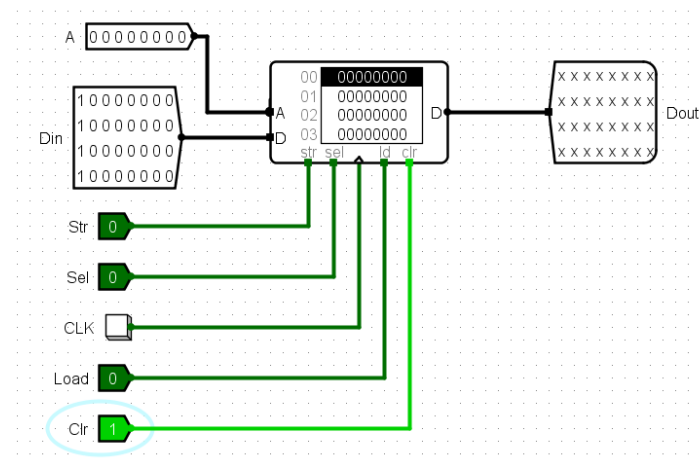
Str=0、Sel=1、
Load=0、Clr=0；
A=00001111、
Din=80808080H



内容清零


Str=0、Sel=0、
Load=0、Clr=1；
A=00001111、
Din=80808080H

ROM存储器

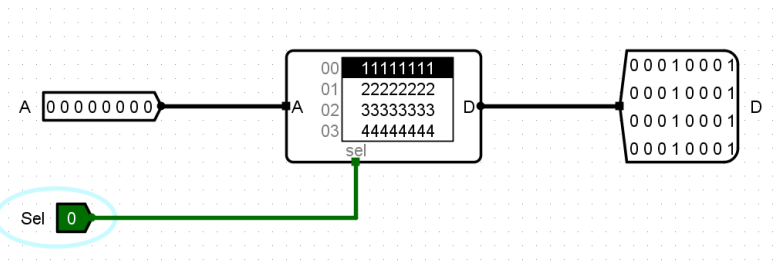


装入数据

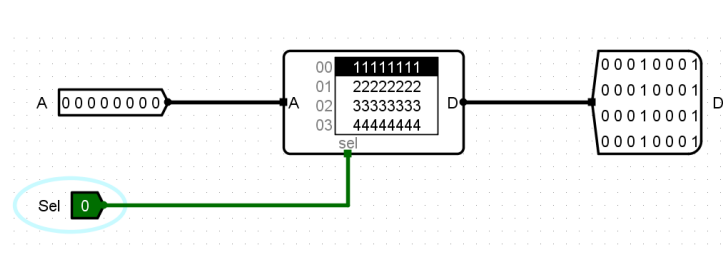Sel=0; 按鼠标右键，选择“Load Image”，将文本文件中的内容装入存储器中



读出数据

Sel=0; 给定地址A，则对应的内容输出到D中

 


输出高阻

Sel=1时，输出为高阻


PLA ROM

Programmable Logic Arrays: 可编程逻辑阵列

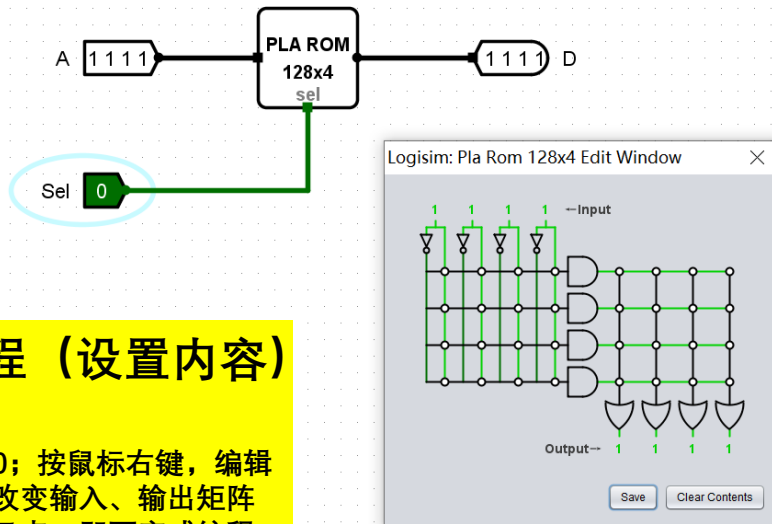


编程（设置内容）

 Sel=0; 按鼠标右键，编辑框，改变输入、输出矩阵的交叉点，即可完成编程（设置16个单元的内容）



读出数据


Sel=0; 给定地址A，则对应的内容输出到D中

 


输出高阻

Sel=1时，输出为高阻



(七) 输入/输出部件 (Input/Output)

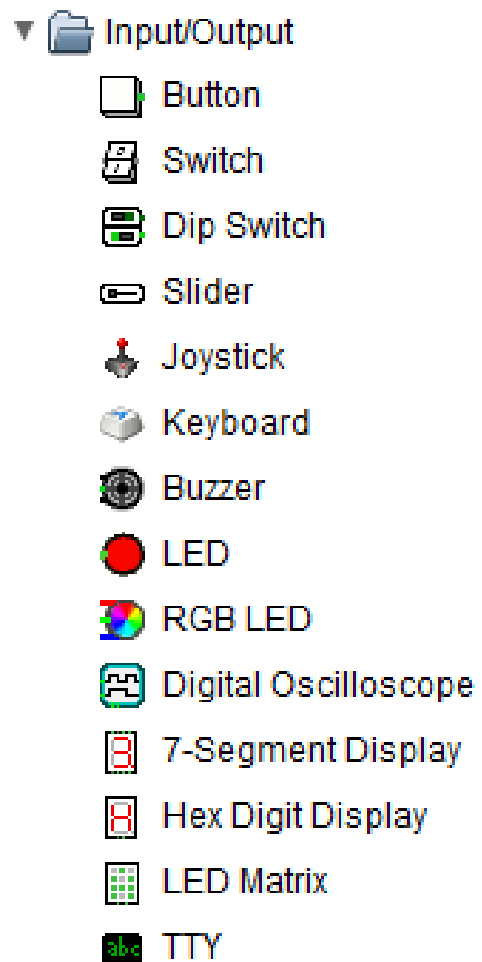

按钮 (Button)

 


开关 (Switch)

  


DIP开关 (DIP Switch)

DIP开关 (DIP Switch)

 


滑杆 (Slider)

滑杆 (Slider)

 


游戏杆 (Joystick)


游戏杆 (Joystick)

 


键盘 (Keyboard)

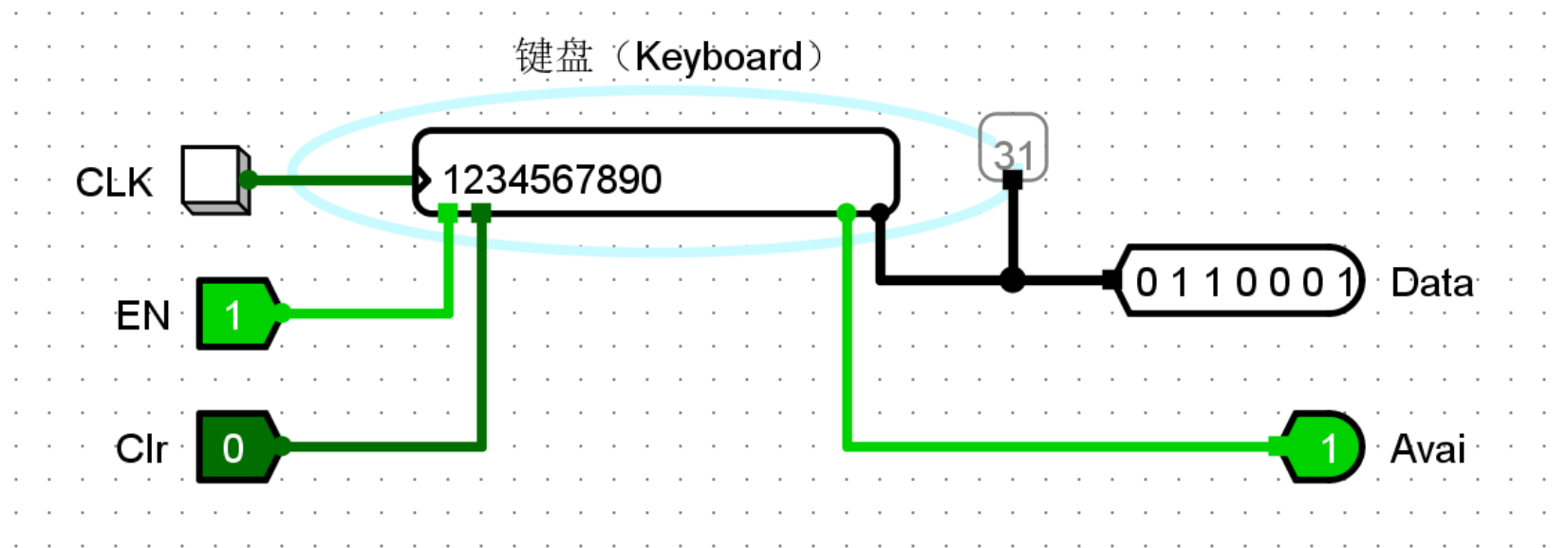


蜂鸣器 (Buzzer)

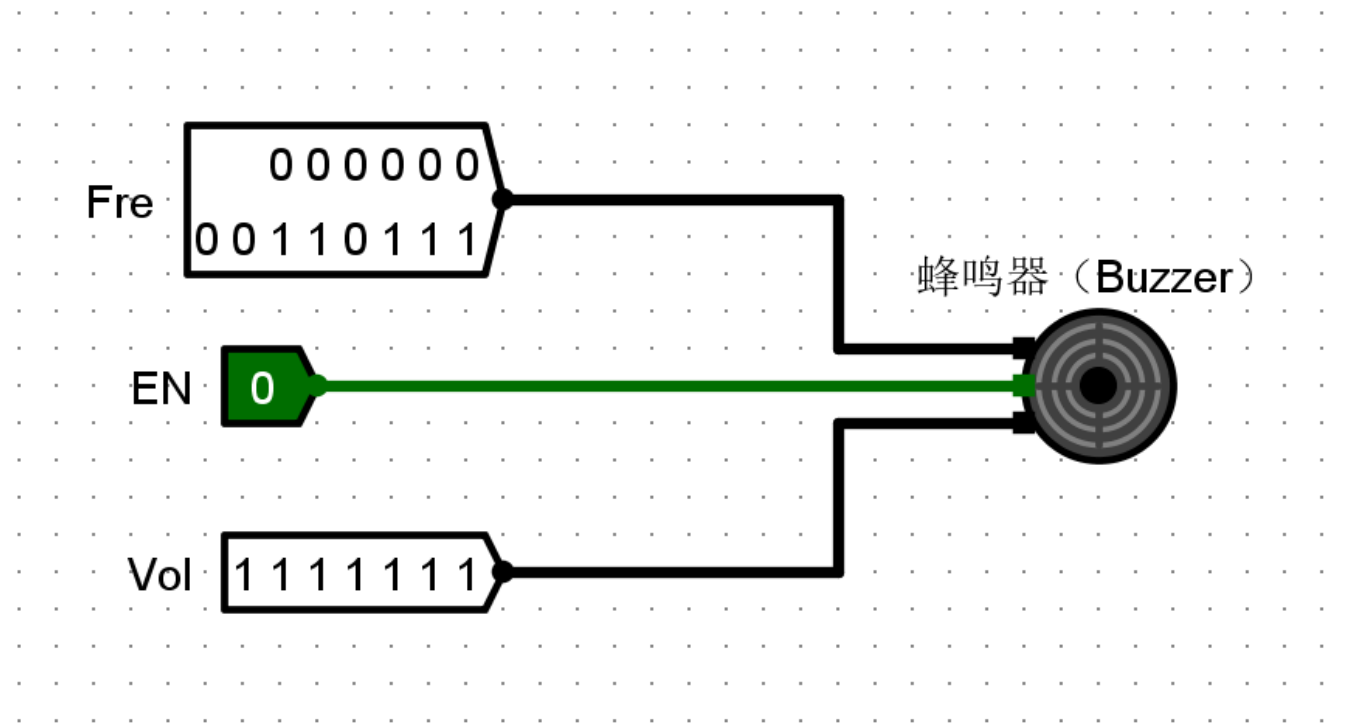


LED灯

 


三色灯 (RGB LED)

 


数字示波器 (Digital Oscilloscope)

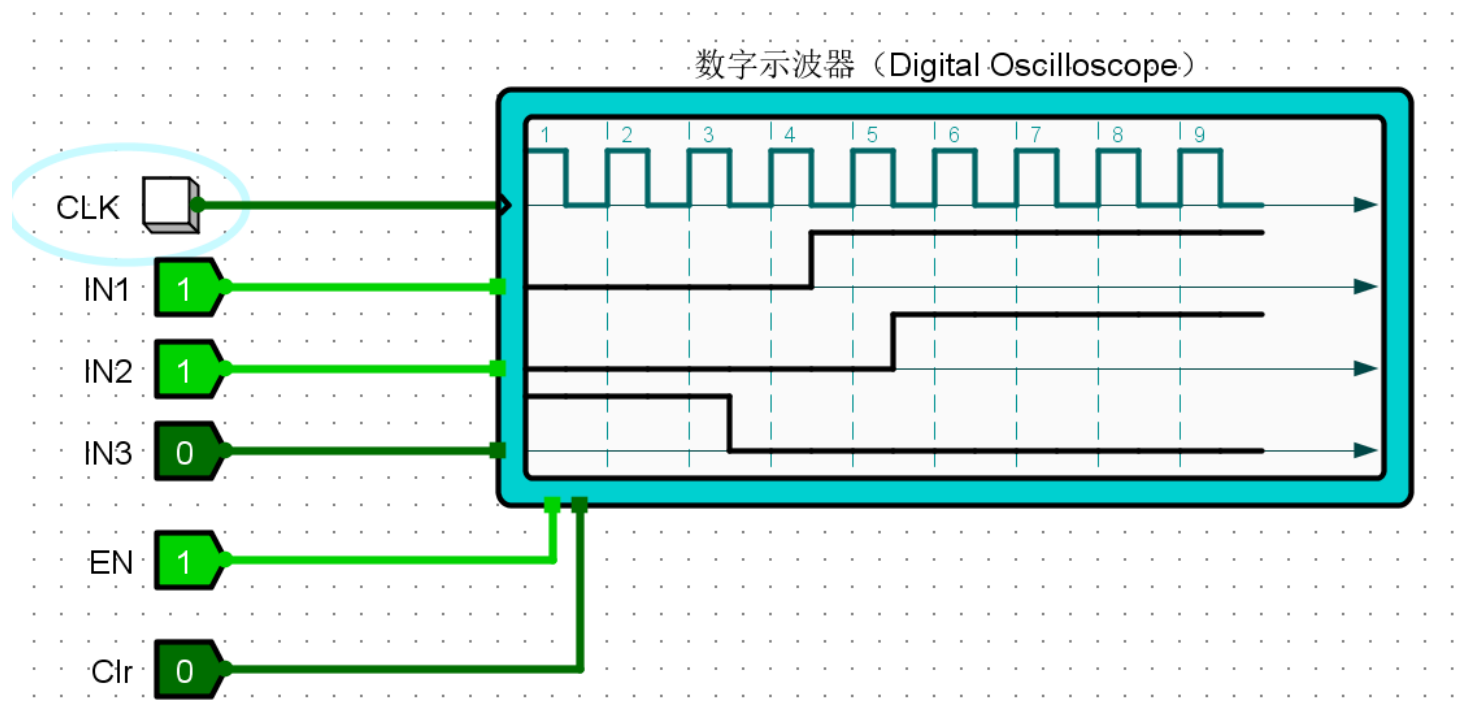



数码管 (7-Segment Display)

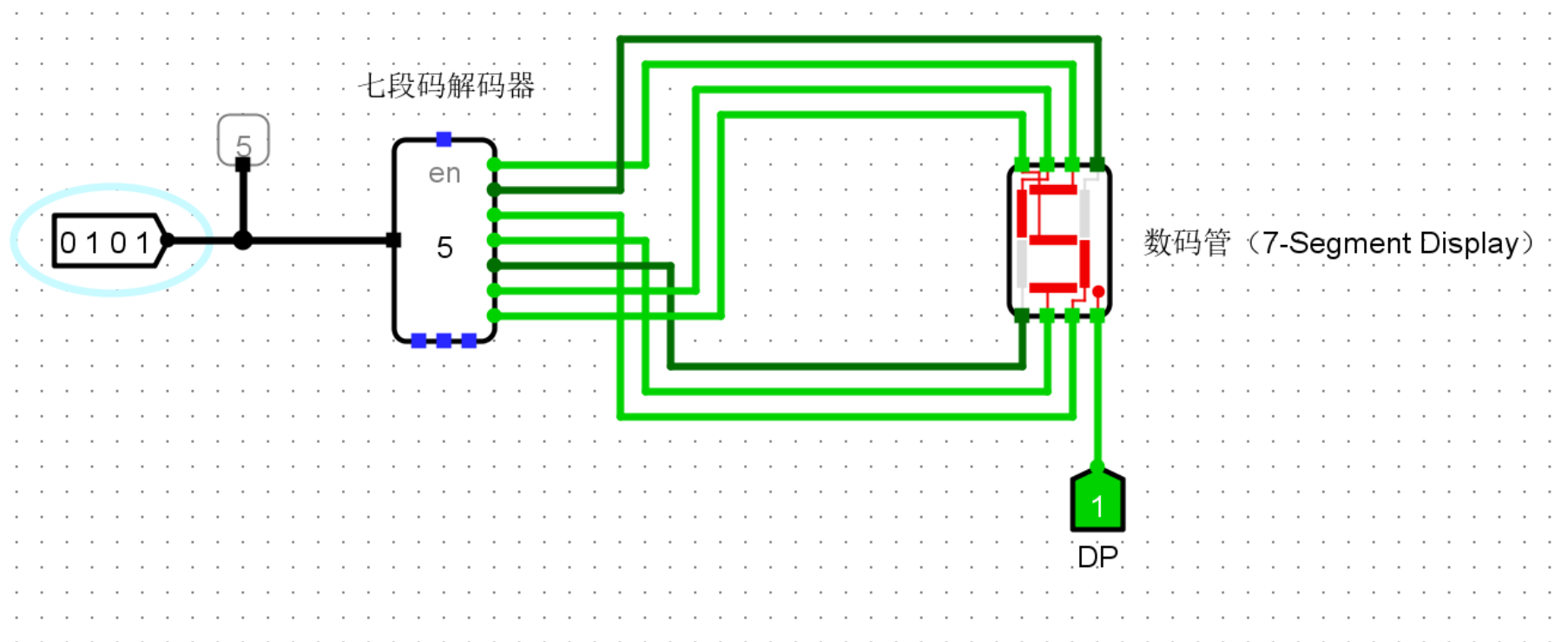


十六进制数码管 (Hex Digital Display)

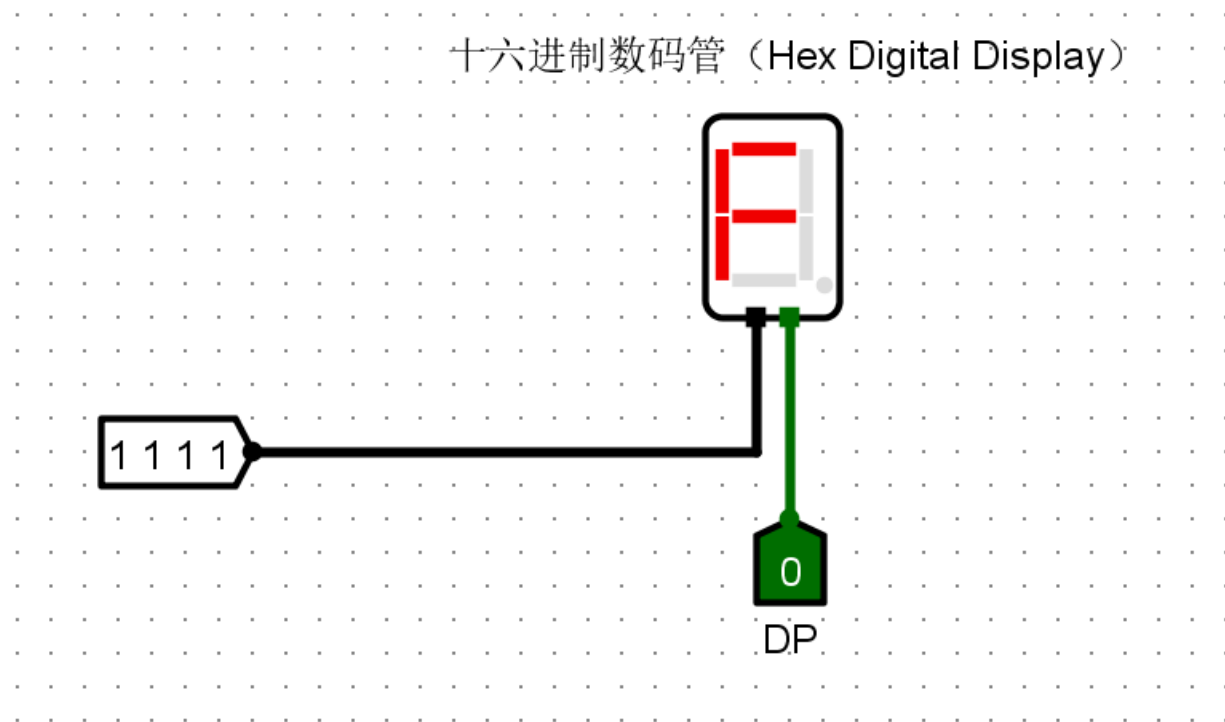

LED点阵 (LED Matrix)

  

终端 (TTY)

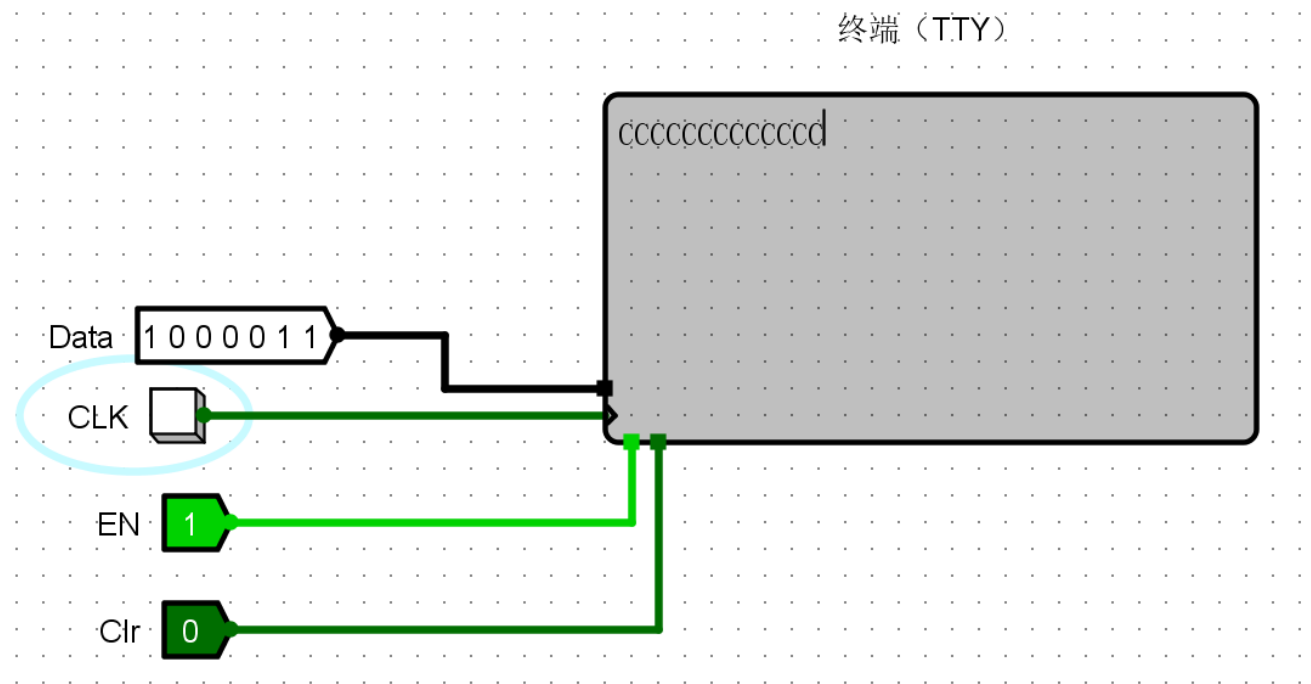


(八) 基本操作 (Base)

- ▼  Base
 -  Poke Tool
 -  Edit Tool
 -  Select Tool
 -  Wiring Tool
 -  Text Tool
 -  Menu Tool
 -  Label


(九) 电路封装

将左边的异或门电路封装成右边的电路


Logisim 2.16.1.0.exe: 电路封装 of 第一次实验——Logisim使用

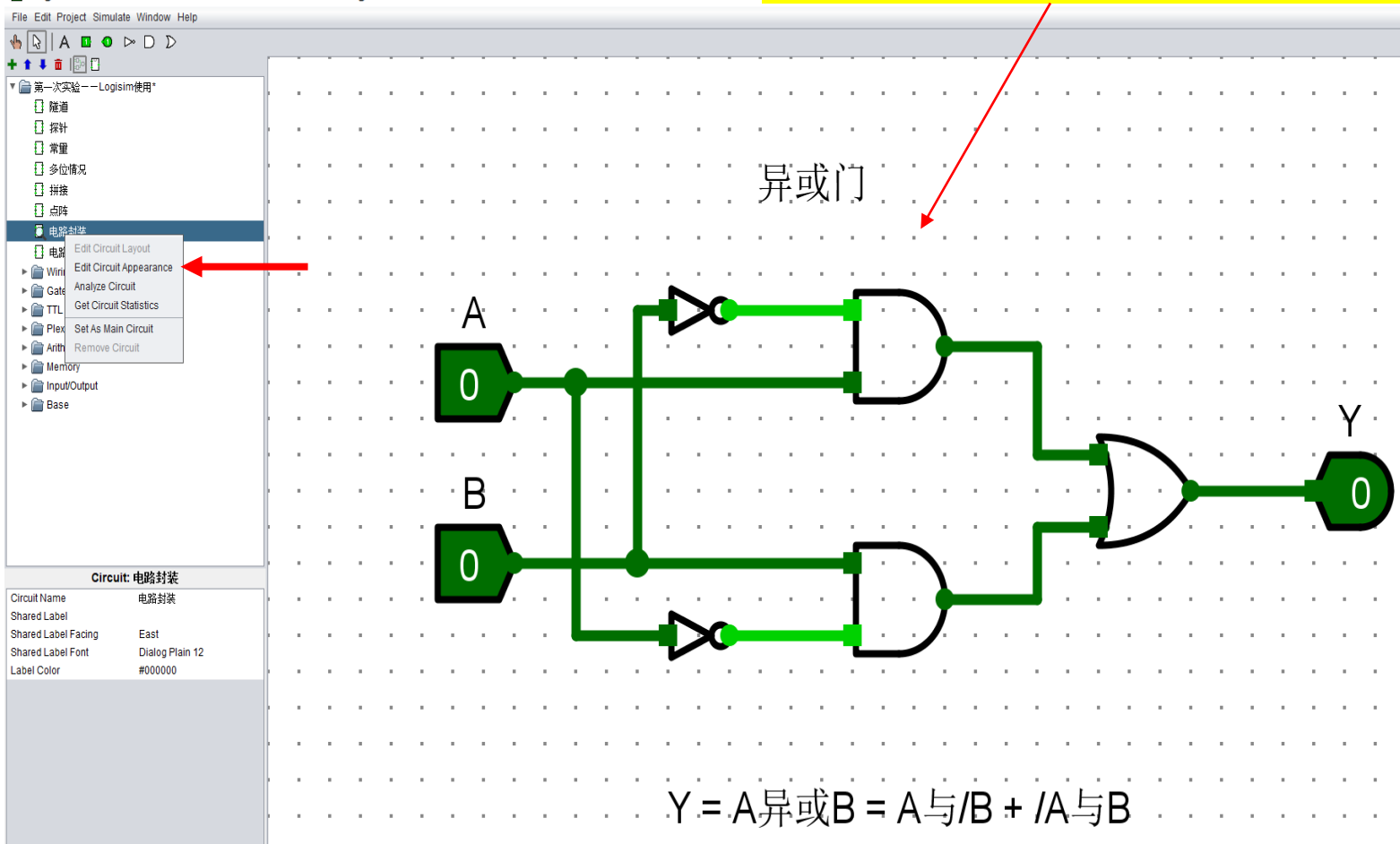

Logisim 2.15.0.2.exe: 电路封装 of Logisim的使用

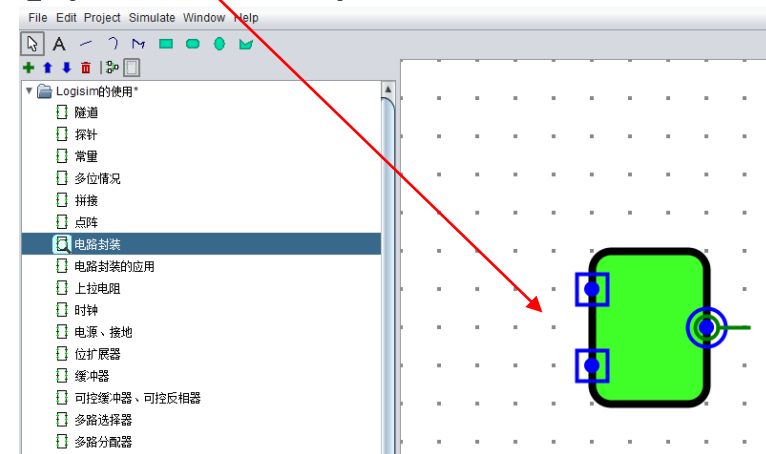

电路封装的应用

 

这里的异或门电路就是上面封装好的电路

Thanks